

Arquitetura de Computadores I


Multiplicação e Divisão binárias

António de Brito Ferrari

ferrari@ua.pt

Multiplicação


Unsigned

 

Operandos: $0..(2^n-1)$ Produto: $0..(2^{2n}-2^{n+1}+1)$
 No. de bits do produto = $2n$ -bits (soma do no. de bits dos operandos)

Signed

 
$$X*Y = X*y_0 + X*2y_1 + \dots + X*2^{(n-2)}y_{n-2} - X*2^{(n-1)}y_{n-1}$$




Operandos: $-2^{n-1}..+(2^{n-1}-1)$
 Produto: $(-2^{2n-2}+2^{n+1})..+2^{2n-2}$
 2n-bits



Multiplicador série

Algoritmo Add-shift

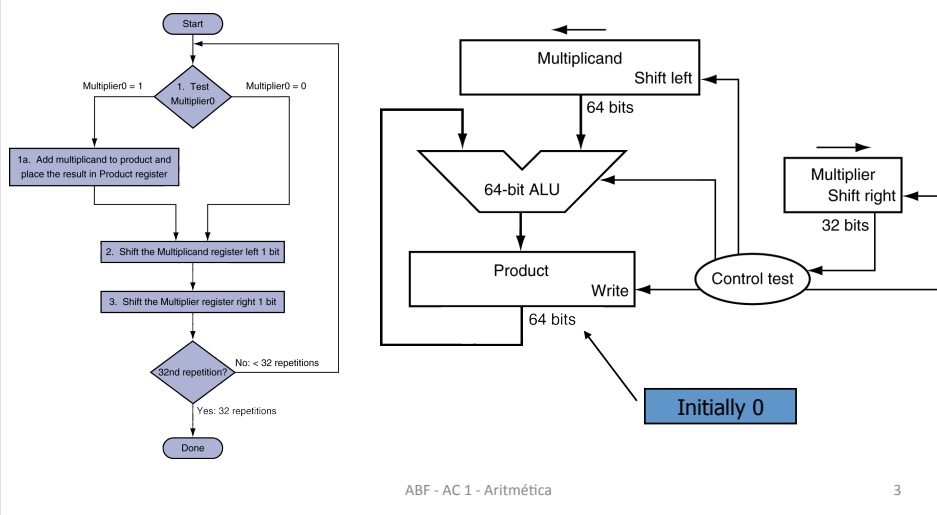


Multiplicador Série otimizado

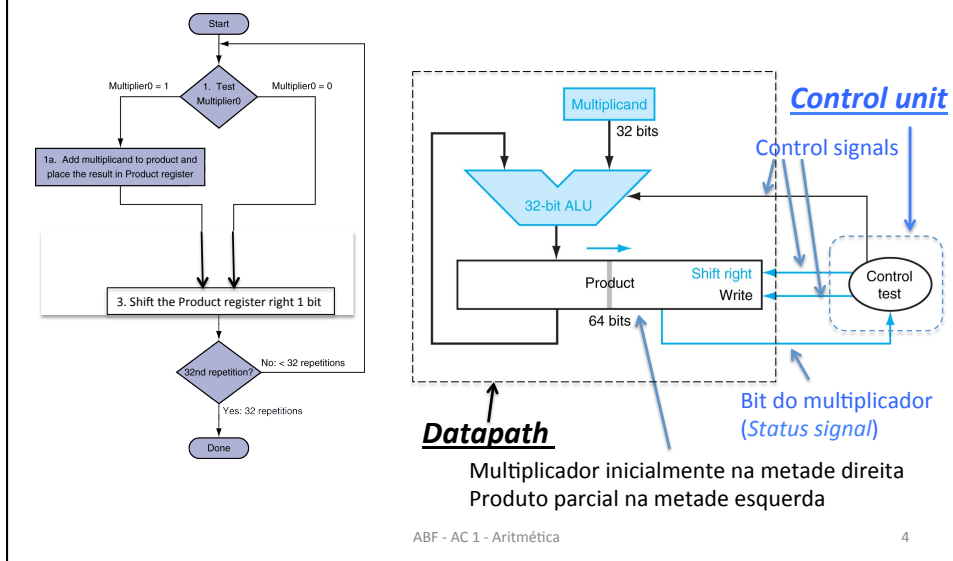

 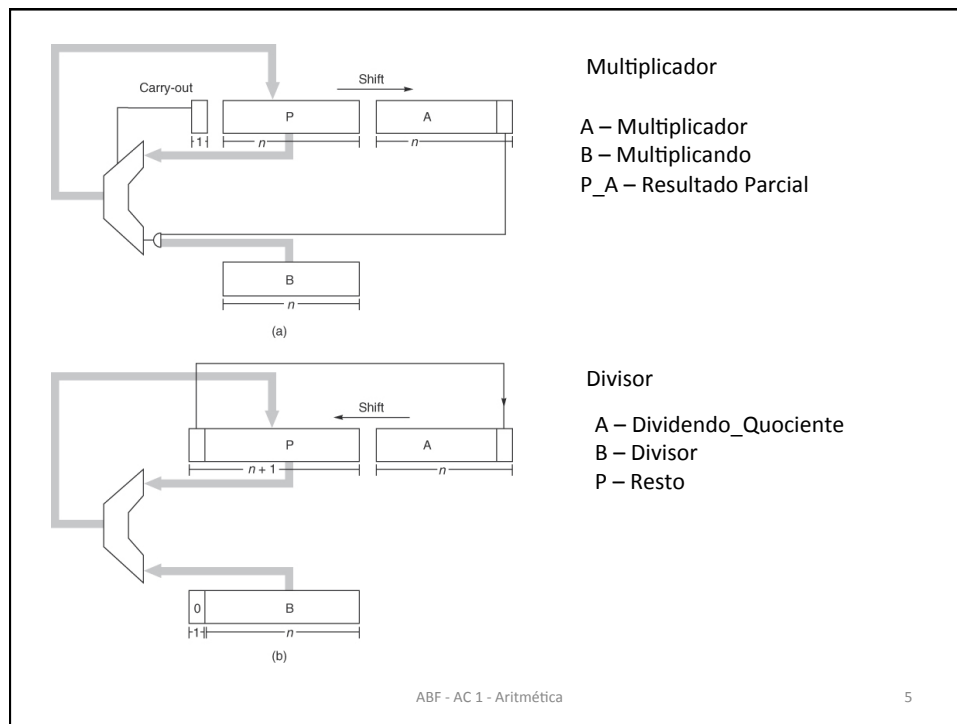

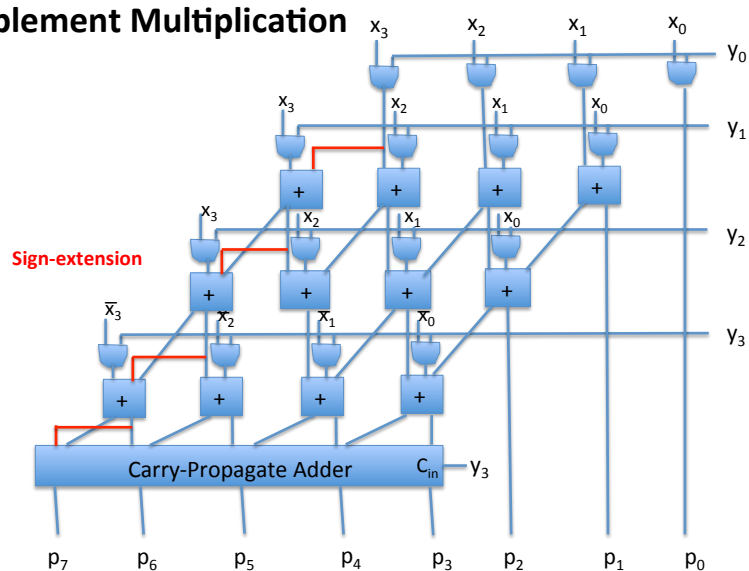
Carry-Save Array 2's complement Multiplication



ABF - AC 1 - Aritmética

7

 Multiplicador Paralelo em árvore: Wallace tree



ABF - AC 1 - Aritmética

8

Algoritmo de Booth (signed multiplication)

Recodificação do multiplicador:

y_i	y_{i-1}	Operação
0	0	Shift
0	1	Add - Shift
1	0	Add 2's complement - Shift
1	1	Shift

← Fim de sequência de 1s
← Início de sequência de 1s

- Algoritmo baseia-se na decomposição de sequências de 1s:

$$\sum_{i=0}^{k-1} y_i = 2^k - 2^0 \quad \text{Exemplo: } 1111 = 10000 - 0001$$

- Algoritmo para multiplicador de n-bits: $i = 0 \dots n$; $i_{-1} = 0$

ABF - AC 1 - Aritmética

9

Algoritmo de Booth “2 bits at a time”

y_{i+1}	y_i	y_{i-1}	Operação	
0	0	0	Shift 2 bits	Sequência de 0s
0	0	1	Add X - shift 2 bits	Fim de sequência de 1s na posição (i-1)
0	1	0	Add X - shift 2 bits	1 isolado na posição i
0	1	1	Add 2*X - shift 2 bits	Fim de sequência de 1s na posição i
1	0	0	Sub 2*X - shift 2 bits	Início de sequência de 1s na posição (i+1)
1	0	1	Sub X - shift 2 bits	Fim de sequência de 1s na posição (i-1) e Início de sequência de 1s na posição (i+1)
1	1	0	Sub X - shift 2 bits	Início de sequência de 1s na posição i
1	1	1	Shift 2 bits	Sequência de 1s

Metade do número de Produtos Parciais gerados – **$n/2$ ciclos**

ABF - AC 1 - Aritmética

10

Multiplicação no MIPS


- Dois registos de 32-bit para o produto
 - HI: most-significant 32 bits
 - LO: least-significant 32-bits
- Instruções
 - `mult rs, rt` / `multu rs, rt`
 - 64-bit product in HI/LO
 - `mfhi rd` / `mflo rd`
 - Move from HI/LO to rd
 - Can test HI value to see if product overflows 32 bits
 - `mul rd, rs, rt` # pseudo-instrução
 - Least-significant 32 bits of product → rd

ABF - AC 1 - Aritmética

11

Divisão
 
$$\text{Dividendo} = \text{Quociente} * \text{Divisor} + \text{Resto}$$



Operandos de n -bits: n -bit
quociente e resto: n -bit

$$\text{Dividendo} = \text{Quociente} * \text{Divisor} + \text{Resto}$$


- Check for 0 divisor
- Divisor $\neq 0$
 - **If** divisor \leq bits do dividendo
 - novo bit do quociente = 1, subtrair
 - **else**
 - novo bit do quociente = 0
 - Juntar ao resto parcial bit seguinte do dividendo
- **Restoring division**
 - Subtrair sempre o divisor; se resto < 0 somar de novo o divisor
- **Signed division**
 - Dividir usando os valores absolutos
 - Ajustar o sinal do quociente e do resto

ABF - AC 1 - Aritmética

12

Divisor


Restoring
Division

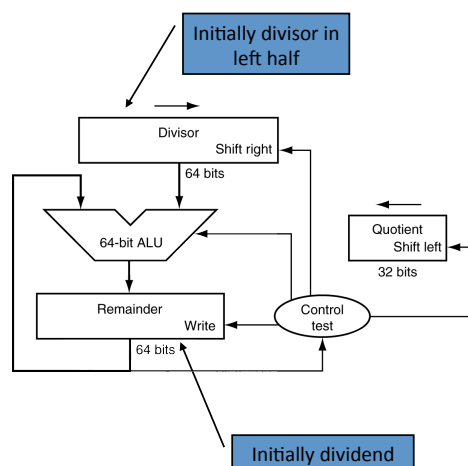

ABF - AC 1 - Aritmética

13

Divisor otimizado

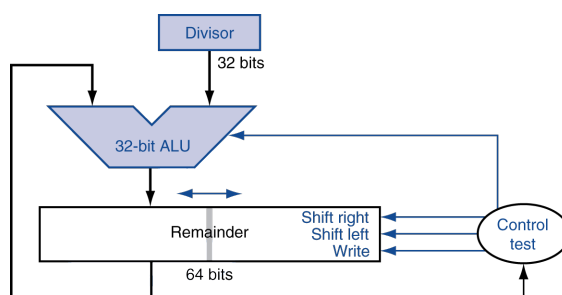

- Um ciclo por cada subtração do resto parcial
- Semelhante ao multiplicador!
 - O mesmo hardware (com diferente algoritmo de controlo) pode ser usado para ambos

ABF - AC 1 - Aritmética

14

Divisão no MIPS

- Registos HI/LO usados para o resultado
 - HI: resto da divisão
 - LO: quociente
- Instruções
 - `div rs, rt` / `divu rs, rt`
 - **No divide-by-0 checking**
 - Cabe ao software fazer o teste, se necessário
 - `mfhi`, `mflo` para aceder ao resultado