

O Processador (CPU)


Implementação *Single-Cycle*

Construção do *Datapath*

António de Brito Ferrari
ferrari@ua.pt


AC I – 2ª parte

- Os 5 componentes de um computador

 

- Tema da segunda parte do programa de AC I:
a estrutura interna do processador

Instruction Memory e Data Memory

 


1. Fetch – Instruction Memory endereçada pelo Program Counter
➔ Código da instrução nas linhas Data Out da I.M.
2. Execute – operação indicada no código de instrução é executada

ABF AC I - CPU

Nível de desempenho do CPU

 - Performance determinada por:
 - Instruction count
 - Clock cycle time
 - Clock cycles per instruction
- Desenho do Processador (datapath e control) determina:
 - Clock cycle time
 - Clock cycles per instruction
- O desenho mais simples: **Single cycle processor**
 - Todas as instruções executadas num ciclo de relógio (CPI = 1)
 - Desvantagem: **cycle time longo** (relógio lento)



ABF AC I - CPU

Fases da concepção de um processador

1. Analisar o instruction set => datapath requirements
 - O significado de cada instrução é dado pelas *transferências entre registos*
 - datapath tem de incluir hardware para os registos do ISA
 - datapath tem de suportar as transferências entre registos
2. Selecionar os componentes para o datapath e definir a metodologia para os impulsos de relógio
3. Construir o datapath de modo a satisfazer as especificações
4. Analisar a implementação de cada instrução para identificar os sinais de controlo que acionam as transferências entre registos
5. Realizar a lógica de controlo

ABF AC I - CPU


1. Analisar o instruction set

ABF AC I - CPU


Análise do instruction set

- 3 formatos de instrução:


– R-type

 

– I-type

 

– J-type

 

- op: operação da instrução
- rs, rt, rd: especificam os registos source e destino
- shamt: shift amount
- funct: extensão do código de operação
- address / immediate: address offset ou immediate value
- target address: target address do jump

ABF AC1 - CPU

Instruções a implementar

ADD and SUB

addU rd, rs, rt

subU rd, rs, rt

OR Immediate

ori rt, rs, imm16





LOAD e STORE

lw rt, rs, imm16

sw rt, rs, imm16

BRANCH

beq rs, rt, imm16

    

ABF AC1 - CPU

Requisitos do IS

- Memória: instruções e dados
- Registos (32 x 32)
 - read RS
 - read RT
 - Write RD ou RT
- PC
- Sign Extender
- Add e Sub registos ou registo e extended immediate
- Add 4 ou extended immediate ao PC

ABF AC1 - CPU

2. Selecionar os componentes para o datapath e método de *clocking*

ABF AC1 - CPU


Componentes do Datapath

- Elementos combinatórios
- Componentes para armazenar informação (registos)
 - Relógio


ABF AC I - CPU

Elementos combinatórios


Somador

 

Multiplexer

 


ALU

 

ABF AC I - CPU

Elementos sequenciais: Registo

 Registo: N Flip-Flops
 Negative edge-triggered
 Write Enable




0: **Data Out** não muda

1: **Data Out** = **Data In** na próxima frente
 descendente do relógio

ABF AC1 - CPU

Register File

 Register File: 32 registos
 2 output buses de 32 bits
busA e busB
 1 input bus de 32 bits
busW



Seleção dos registos:

RA seleciona o registo cujo conteúdo é colocado no busA

RB seleciona o registo cujo conteúdo é colocado no busB

RW seleciona o registo onde é escrito o dado no busW quando

RegWrite = 1


ABF AC1 - CPU

Memória

- 1 Address bus
- 1 Input data bus (Write Data)
- 1 Output bus (Read Data)

Sinal de controlo:

MemWr

 


Seleção da palavra de memória:

MemWr = 0: *Address* seleciona a palavra a colocar em Read Data

MemWr = 1: *Address* seleciona a palavra de memória onde é escrito o dado presente em Write Data

ABF AC1 - CPU

Clocking

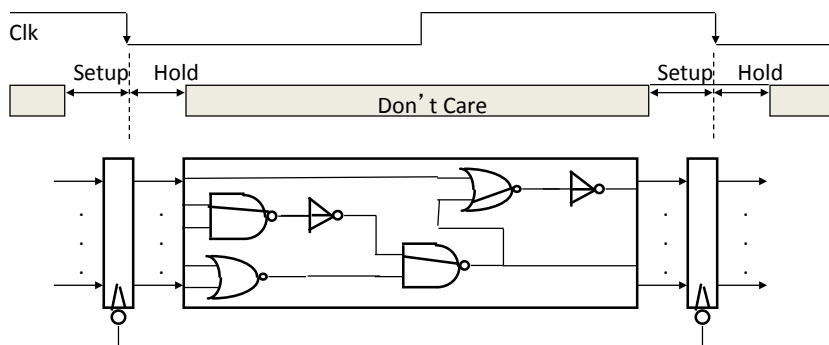

Todos os elementos de memória são sensíveis à mesma frente de relógio

Cycle Time = CLK-to-Q + Longest Delay Path + Setup + Clock Skew
(CLK-to-Q + Shortest Delay Path - Clock Skew) > Hold Time

ABF AC1 - CPU

3. Construção do datapath

ABF AC1 - CPU

RTL

- RTL - Register Transfer Logic – expressa o significado das instruções

inst Register Transfers

```

ADDU  R[rd] ← R[rs] + R[rt];          PC ← PC + 4
SUBU   R[rd] ← R[rs] – R[rt];          PC ← PC + 4
ORI    R[rt] ← R[rs] + zero_ext(Imm16); PC ← PC + 4
LOAD   R[rt] ← MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16)]; PC ← PC + 4
STORE  MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16) ] ← R[rt]; PC ← PC + 4
BEQ    if ( R[rs] == R[rt] ) PC ← PC + 4 + (sign_ext(Imm16) || 00)
        else PC ← PC + 4

```

ABF AC1 - CPU

Ciclo de Instrução

1. Instruction Fetch – PC endereça a memória;
leitura do código de instrução;

Atualização do PC


Instruction Bus \leftarrow MEM[PC] ;

PC \leftarrow PC + 4 (instruções de Branch e Jump – outro valor para o PC)

2. Instruction Execution – a operação especificada no código de instrução é executada

ABF AC I - CPU



1. Instruction Fetch

 

ABF AC I - CPU

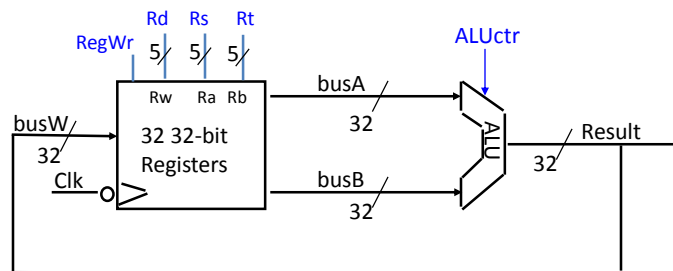
 
2.1. Execute Type R: Add & Subtract

- $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$ Exemplo: addU rd, rs, rt
 - Ra, Rb, Rw: campos rs, rt, e rd do código de instrução
 - ALUctr, RegWr: gerados pela lógica de controle depois de decodificar a instrução



ABF AC1 - CPU


Register-Register Timing

 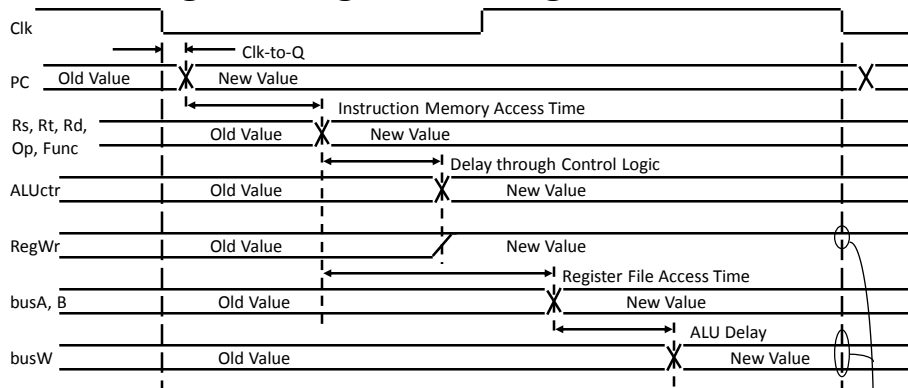

ABF AC1 - CPU

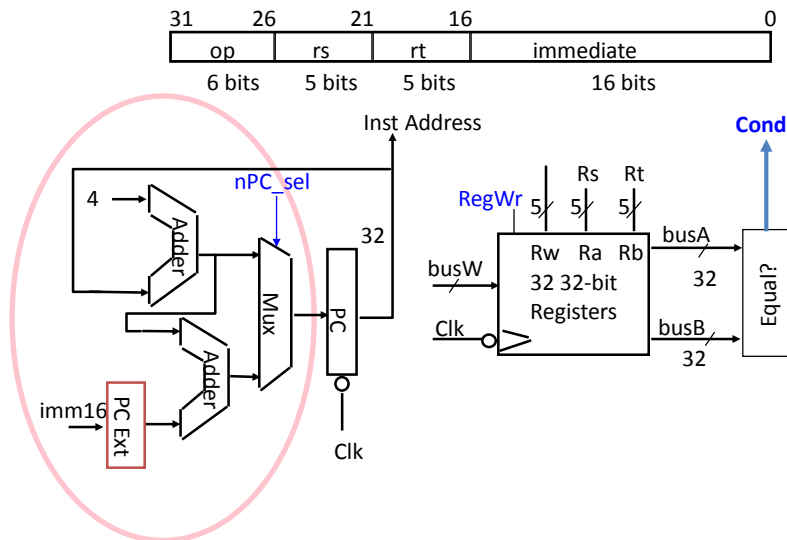
2.2. Execute Type I: d. Branch - Datapath

beq rs, rt, imm16 Datapath gera condição (igual)



ABF AC I - CPU

Single Cycle Datapath Completo

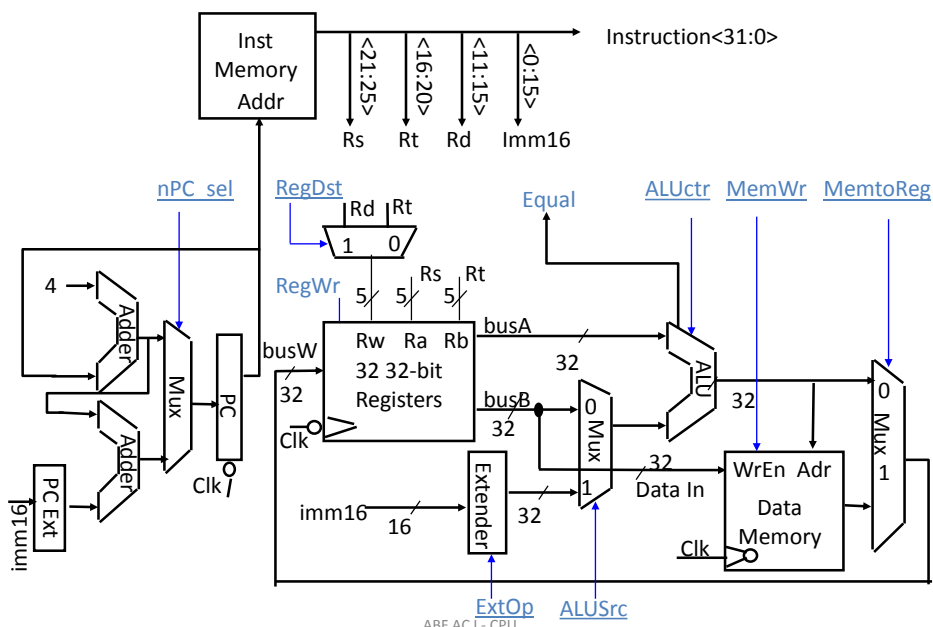

ABF AC I - CPU

Critical Path

- Register file e memória:
 - CLK input é um fator SÓ durante Memory/Register Write
 - Durante Read, a memória comporta-se como lógica combinatória:
 - Address valid => Output valid after “access time.”

