

## Aulas 20, 21 & 22

- Limitações das arquitecturas *single cycle*
- Versão de referência de uma arquitectura *multicycle*
- Exemplos de funcionamento numa arquitectura *multicycle*:
  - Instruções tipo R
  - Acesso à memória – LW
  - Salto condicional – BEQ
  - Salto incondicional – J
- Unidade de controlo para o *datapath multicycle*
  - Diagrama de estados da unidade de controlo
- Sinais de controlo e valores do *datapath multicycle*
  - Exemplo com execução sequencial de três instruções

Bernardo Cunha, José Luís Azevedo, Arnaldo Oliveira, Tomás Oliveira e Silva

## Limitações das soluções *single-cycle*

- Como discutimos já anteriormente, a **frequência máxima** do relógio de sincronização está limitada pelo **tempo de execução da instrução mais longa**
- Os **tempos de execução** das várias instruções suportadas pelo *datapath single cycle* corresponderão assim ao **somatório dos atrasos introduzidos por cada um dos elementos funcionais envolvidos na execução da instrução**

Note-se que apenas os elementos funcionais que se encontram em **série** contribuem para aumentar o tempo necessário para concluir a execução da instrução (caminho crítico).

Consideremos os seguintes tempos de atraso introduzidos por cada um dos elementos funcionais do *datapath single cycle*:

- Acesso à memória para leitura -  $t_{RM}$
- Acesso à memória para preparar a escrita -  $t_{WM}$
- Acesso ao *file register* para leitura -  $t_{RFR}$
- Acesso ao *file register* para preparar a escrita -  $t_{WFR}$
- Operação da ALU -  $t_{ALU}$
- Operação de um somador -  $t_{ADD}$
- Unidade de controlo -  $t_{CNTL}$
- Extensor de sinal -  $t_{SE}$
- Shift Left 2 -  $t_{SL2}$
- Tempo de setup do PC -  $t_{stPC}$

Considerando os tempos de atraso várias instruções suportadas pelo *datapath single cycle*:

#### • Instruções tipo R:

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU}$$

#### • Instrução SW:

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}, t_{SE}) + t_{ALU}$$

#### • Instrução LW:

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}, t_{SE}) + t_{ALU} + t_{RM} + t_{WFR}$$

#### • Instrução BEQ:


$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(\underbrace{\max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU}}_{\text{comparação}}, \underbrace{t_{SE} + t_{SL2} + t_{ADD}}_{\text{cálculo do BTA}}) + t_{stPC}$$

#### • Instrução J:

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{CNTL}, t_{SL2}) + t_{stPC}$$

#### Notas:

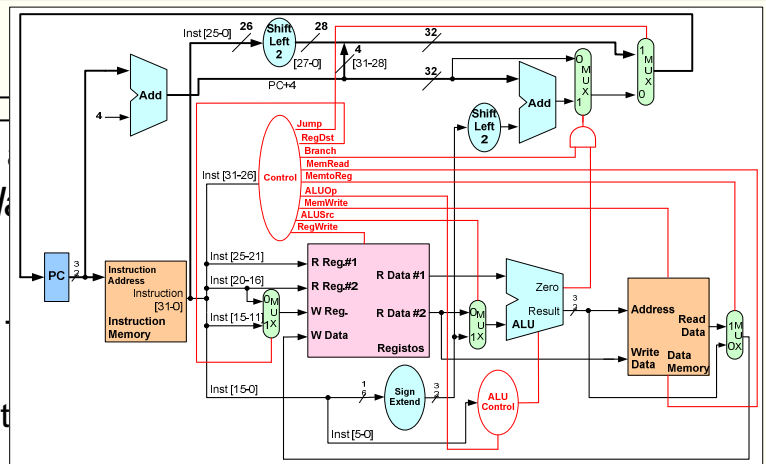1. Considera-se que o tempo de cálculo de PC+4 é muito inferior ao somatório dos restantes tempos envolvidos na execução da instrução
2. O tempo  $t_{CNTL}$  inclui o tempo de atraso da unidade de controlo da ALU
3. Desprezam-se os tempos de atraso introduzidos pelos *multiplexers*
4. Só se considera o  $t_{stPC}$  nas instruções de controlo de fluxo.



Considerando os tempos de atraso anteriores, os tempos de execução das várias instruções suportadas pelo *datapath single cycle* serão:

• **Instruções tipo R:**

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{WFR}$$

• **Instrução SW:**

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}, t_{SE}) + t_{ALU} + t_{WM}$$

• **Instrução LW:**

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}, t_{SE}) + t_{ALU} + t_{RM} + t_{WFR}$$

• **Instrução BEQ:**

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(\underbrace{\max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU}}_{\text{comparação}}, \underbrace{t_{SE} + t_{SL2} + t_{ADD}}_{\text{cálculo do BTA}}) + t_{stPC}$$

• **Instrução J:**

$$t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{CNTL}, t_{SL2}) + t_{stPC}$$

**Notas:**

1. Considera-se que o tempo de cálculo de PC+4 é muito inferior ao somatório dos restantes tempos envolvidos na execução da instrução
2. O tempo  $t_{CNTL}$  inclui o tempo de atraso da unidade de controlo da ALU
3. Desprezam-se os tempos de atraso introduzidos pelos *multiplexers*
4. Só se considera o  $t_{stPC}$  nas instruções de controlo de fluxo.

## Limitações das soluções *single-cycle*

Consideremos os seguintes valores hipotéticos para os tempos de atraso introduzidos por cada um dos elementos funcionais do *datapath single cycle*:

- Acesso à memória para leitura ( $t_{RM}$ ): 5ns
- Acesso à memória para escrita ( $t_{WM}$ ): 5ns
- Acesso ao *file register* para leitura ( $t_{RFR}$ ): 3ns
- Acesso ao *file register* para escrita ( $t_{WFR}$ ): 3ns
- Operação da ALU ( $t_{ALU}$ ): 4ns
- Operação de um somador ( $t_{ADD}$ ): 1ns
- *Multiplexers* e restantes elementos funcionais: 0ns
- Unidade de controlo ( $t_{CNTL}$ ): 1ns
- Tempo de setup do PC ( $t_{stPC}$ ): 1ns

Considerando os tempos de atraso anteriores, os tempos de execução das várias instruções suportadas pelo *datapath single cycle* serão:

- **Instruções tipo R:**

$$-t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU} + t_{WFR} \\ = 5 + \max(3, 1) + 4 + 3 = \mathbf{15\ ns}$$

- **Instrução SW:**

$$-t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}, t_{SE}) + t_{ALU} + t_{WM} \\ = 5 + \max(3, 1, 0) + 4 + 5 = \mathbf{17\ ns}$$

- **Instrução LW:**

$$-t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{RFR}, t_{CNTL}, t_{SE}) + t_{ALU} + t_{RM} + t_{WFR} \\ = 5 + \max(3, 1, 0) + 4 + 5 + 3 = \mathbf{20\ ns}$$

- **Instrução BEQ:**

$$-t_{EXEC} = t_{RM} + \max(\max(t_{RFR}, t_{CNTL}) + t_{ALU}, t_{SE} + t_{SL2} + t_{ADD}) + t_{stPC} \\ = 5 + \max(\max(3, 1) + 4, 0 + 0 + 1) + 1 = \mathbf{13\ ns}$$

- **Instrução J:**

$$-t_{EXEC} = t_{RM} + \max(t_{CNTL}, t_{SL2}) + t_{stPC} = 5 + \max(1, 0) + 1 = \mathbf{7\ ns}$$

## Limitações das soluções *single-cycle*

- Face à análise anterior, a máxima frequência de trabalho seria:

$$f_{max} = 1 / 20ns = \mathbf{50MHz}$$

- Com a mesma tecnologia, contudo, uma multiplicação ou divisão poderia demorar um tempo da ordem dos 150ns
- Para poder suportar uma ALU com capacidade para efectuar operações de multiplicação/divisão, a frequência de relógio máxima do nosso *datapath* baixaria para **6.66Mhz**
- Esta frequência máxima limitaria a eficiência de todas as outras instruções, mesmo que as instruções de multiplicação ou divisão sejam raramente utilizadas
- Uma solução possível, mas tecnicamente complicada, seria usar um relógio de frequência variável, ajustável em função da instrução que vai ser executada

## Limitações das soluções *single-cycle*

- **Exemplo** – Assumindo os tempos execução determinados anteriormente para os vários tipos de instruções, calcular o factor de melhoria de desempenho que se obteria com uma implementação de clock variável relativamente a uma com o clock fixo, na execução de um programa com o seguinte *mix* de instruções:

- 20% de lw, 10% de sw, 50% de tipo R, 15% de branches e 5% de jumps

$$\frac{\text{Desempenho}_{\text{CPU\_CLOCK\_VARIABLE}}}{\text{Desempenho}_{\text{CPU\_CLOCK\_FIXO}}} = \frac{\text{Texec}_{\text{CPU\_CLOCK\_FIXO}}}{\text{Texec}_{\text{CPU\_CLOCK\_VARIABLE}}}$$

### Tempos de execução:

• LW:	20 ns
• SW:	17 ns
• Tipo R:	15 ns
• BEQ:	13 ns
• J:	7 ns

Numa implementação *single cycle* o CPI é 1, logo

$$\text{Texec}_{\text{CPU}} = \# \text{ Instruções} \times \text{CPI} \times \text{Clock\_Cycle}_{\text{CPU}} = \# \text{ Instruções} \times \text{Clock\_Cycle}_{\text{CPU}}$$

$$\frac{\text{Desempenho}_{\text{CPU\_CLOCK\_VARIABLE}}}{\text{Desempenho}_{\text{CPU\_CLOCK\_FIXO}}} = \frac{\# \text{ Instruções} \times 20}{\# \text{ Instruções} \times (0,2 \times 20 + 0,1 \times 17 + 0,5 \times 15 + 0,15 \times 13 + 0,05 \times 7)} = 1,29$$

A implementação com clock variável, como referido, não é simples do ponto de vista prático, mas permite-nos entender o que está a ser sacrificado quando todas as instruções têm que ser executadas num único ciclo de relógio com dimensão fixa

## Limitações das soluções *single-cycle*

As conclusões a tirar serão portanto:

- Num *datapath* que suporte instruções com complexidade variável, é a **instrução mais lenta que determina a máxima frequência de trabalho**, mesmo que seja um instrução pouco frequente
- Uma vez que o ciclo de relógio é igual ao maior tempo de atraso de todas as instruções, não é útil usar técnicas que reduzam o atraso do caso mais comum mas que não melhorem o maior tempo de atraso (isto é, o atraso do caminho crítico)
  - Isto contraria um dos princípios-chave de desenho: *make the common case fast* (o que é mais comum deve ser mais rápido)
- Elementos funcionais que estejam envolvidos na execução de uma mesma instrução **não podem ser usados para mais do que uma operação por ciclo de relógio** (ex: memória de instruções e de dados, ALU e somadores, ...)

## Alternativa às soluções *single-cycle*

- Em vez de desenvolver uma estratégia baseada num relógio de frequência variável, é preferível abdicar do princípio de que todas as instruções devem ser executadas num único ciclo de relógio
- Em alternativa, as várias instruções que compõem o *set* de instruções podem ser executadas em vários ciclos de relógio (*multicycle*):
  - A execução da instrução é decomposta num conjunto de operações
  - Cada uma dessas operações faz uso de um elemento funcional fundamental: memória, *file register* ou ALU
  - **Em cada ciclo de relógio poderá ser realizada uma ou mais operações, desde que sejam independentes** (por exemplo, *instruction fetch* e cálculo de PC+4 ou *operand fetch* e cálculo do BTA)
- Desta forma, o período de relógio fica apenas limitado pelo maior dos tempos de atraso de cada um dos elementos funcionais fundamentais
- Para os tempos de atraso que considerámos anteriormente, a máxima frequência de relógio seria assim:  **$f_{\max} = 1 / t_{\text{RM}} = 1 / 5\text{ns} = 200\text{MHz}$**

## Alternativa às soluções *single-cycle*

- Uma outra vantagem numa solução de execução em vários ciclos de relógio (*multicycle*) é que um **mesmo elemento funcional** pode ser utilizado mais do que uma vez, no contexto da execução numa mesma instrução, desde que em ciclos de relógio distintos:
  - A memória externa poderá ser partilhada por instruções e dados
  - A mesma ALU poderá ser usada, para além das operações que já realizava na implementação *single cycle*, para:
    - Calcular o valor de PC+4
    - Calcular o endereço alvo das instruções de salto condicional (BTA)
- A versão ***multicycle*** passará assim a ter:
  - **Uma única memória** para programa e dados (arquitetura *Von Neumann*)
  - **Uma única ALU**, em vez de uma ALU e dois somadores

## O Datapath Multicycle

- A arquitectura *multicycle* do MIPS que vamos analisar adopta um ciclo de instrução composto por um **máximo de cinco passos distintos**, cada um deles executado em 1 ciclo de relógio
- A distribuição das operações por estes 5 passos tenta distribuir equitativamente o trabalho a realizar em cada ciclo
- Estes passos reflectem o pressuposto de que durante um ciclo de relógio apenas seja possível efectuar uma, de cada uma, das seguintes operações:
  - Acesso à memória externa (uma escrita ou uma leitura)
  - Acesso ao *file register* (uma escrita ou uma leitura)
  - Operação na ALU
- Isto permite que, **no mesmo ciclo de relógio**, possam ser realizados, por exemplo, **um acesso à memória externa e uma operação na ALU**, ou um **acesso ao File Register e uma operação na ALU**

## O Datapath Multicycle

Fases de execução das instruções no *datapath multicycle*:

### Fase 1 (memória, ALU):

- *Instruction fetch* e cálculo de PC+4

### Fase 2 (unidade de controlo, file register, ALU):

- *Instruction decode*, *operand fetch* e cálculo do *branch target address*

### Fase 3 (ALU):

- Execução da operação na ALU (instruções tipo R / *addi* / *slti*), **ou**
- Cálculo do endereço de memória (instruções de acesso à memória), **ou**
- Comparação dos operandos - instrução *branch* (conclusão da instrução)

### Fase 4 (memória):

- Acesso à memória para leitura (instrução *LW*), **ou**
- Acesso à memória para escrita (conclusão da instrução *SW*), **ou**
- Escrita no *File Register* (conclusão das instruções tipo R / *addi* / *slti*: **write-back**)

### Fase 5 (file register):

- Escrita no *File Register* (conclusão da instrução *LW*: **write-back**)




## O Datapath Multicycle

**Instruction fetch, e**  
Cálculo de PC + 4

**Execução instruções tipo R / addi / slti, ou**  
Cálculo do endereço de acesso à memória, ou  
Conclusão do *branch*


**Write-back (LW)**

 

**Instruction decode, e**  
**Operand fetch, e**  
Cálculo do endereço alvo das instruções de *branch* (BTA)

**Write-back - instruções tipo R / addi / slti, ou**  
Acesso à memória para leitura ou escrita (conclusão do SW)
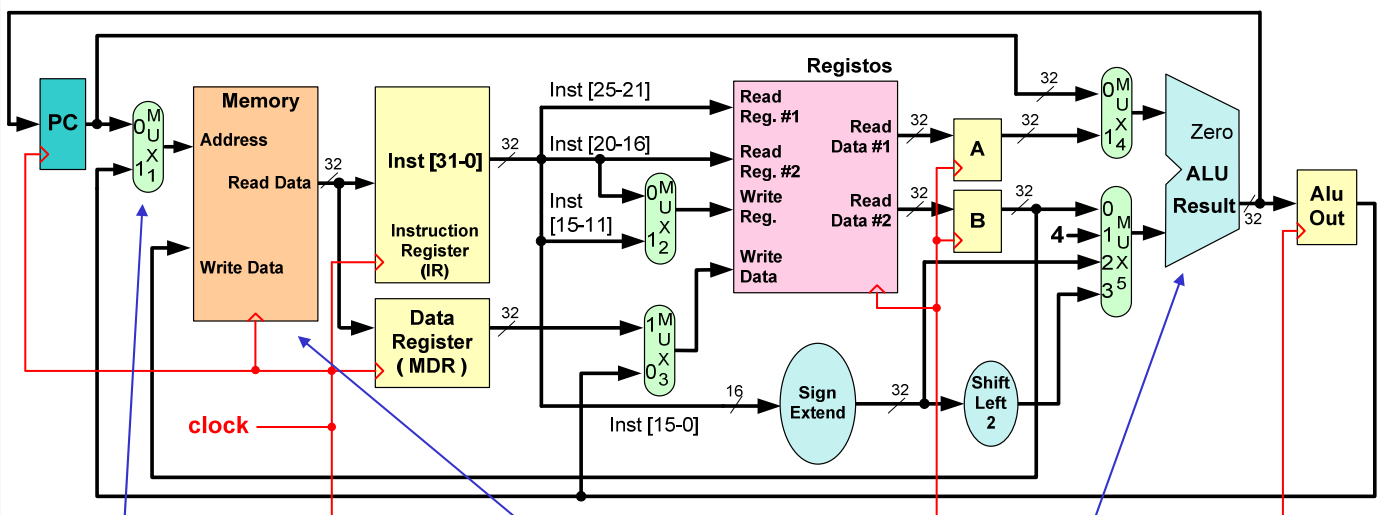
## O Datapath Multicycle (sem as instruções de BEQ e J)




- **Uma única memória para programa e dados**

- Um multiplexer no barramento de endereços da memória permite seleccionar qual o endereço a usar:
  - o conteúdo do PC (para leitura da instrução) ou
  - o valor calculado na ALU (para acesso leitura/escrita de dados com as instruções LW/SW)

- **Uma única ALU** (em vez de uma ALU e dois somadores)



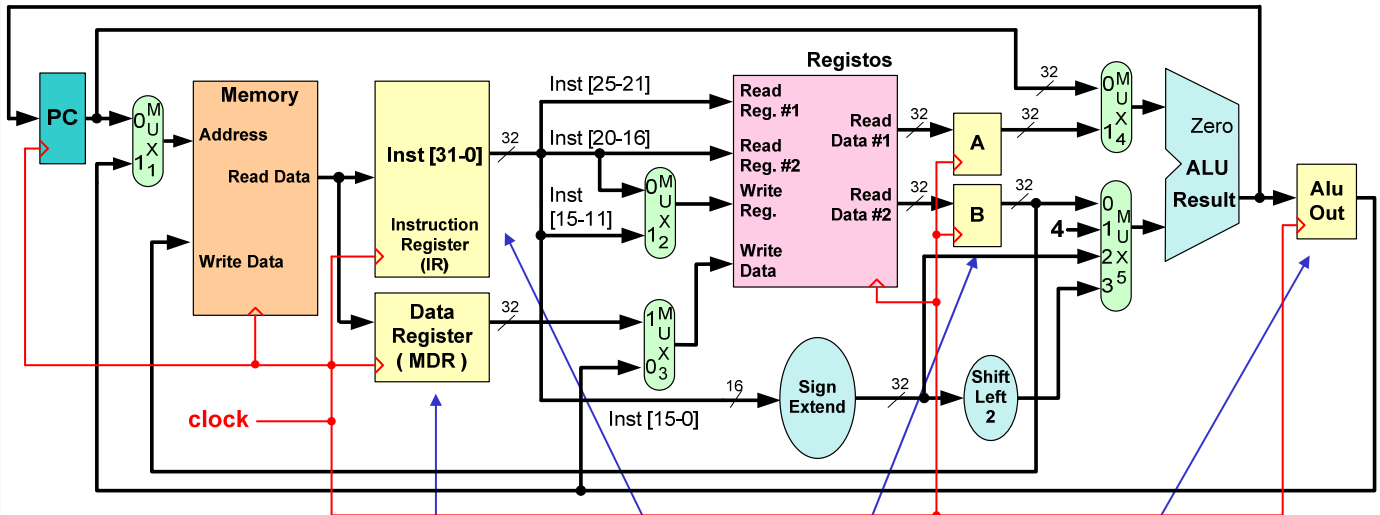
## O Datapath Multicycle (sem as instruções de BEQ e J)




- Registos adicionados à saída dos elementos funcionais fundamentais para armazenamento de informação obtida/calculada durante o ciclo de relógio corrente e que será utilizada no ciclo de relógio seguinte
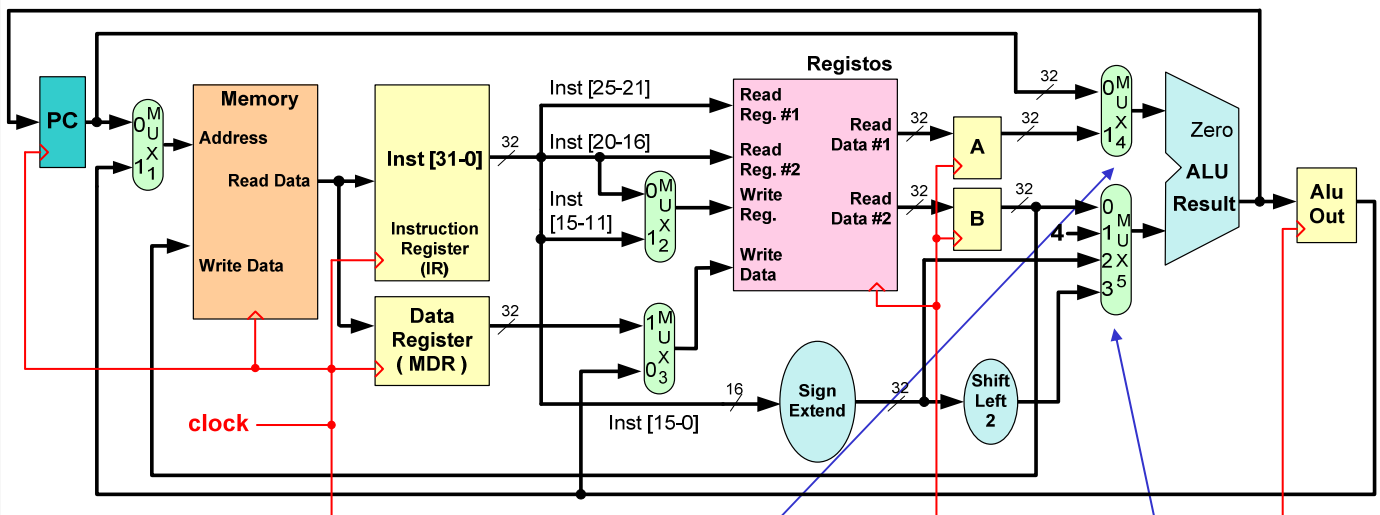
## O Datapath Multicycle (sem as instruções de BEQ e J)



- A utilização de uma única ALU obriga às seguintes alterações nas suas entradas:
  - Um *multiplexer* adicional na primeira entrada, que escolhe entre a saída do registo A e a saída do registo PC
  - O *multiplexer* da segunda entrada é aumentado para poder suportar o incremento do PC (constante 4) e o cálculo do endereço alvo das instruções de *branch* (*branch target address*)

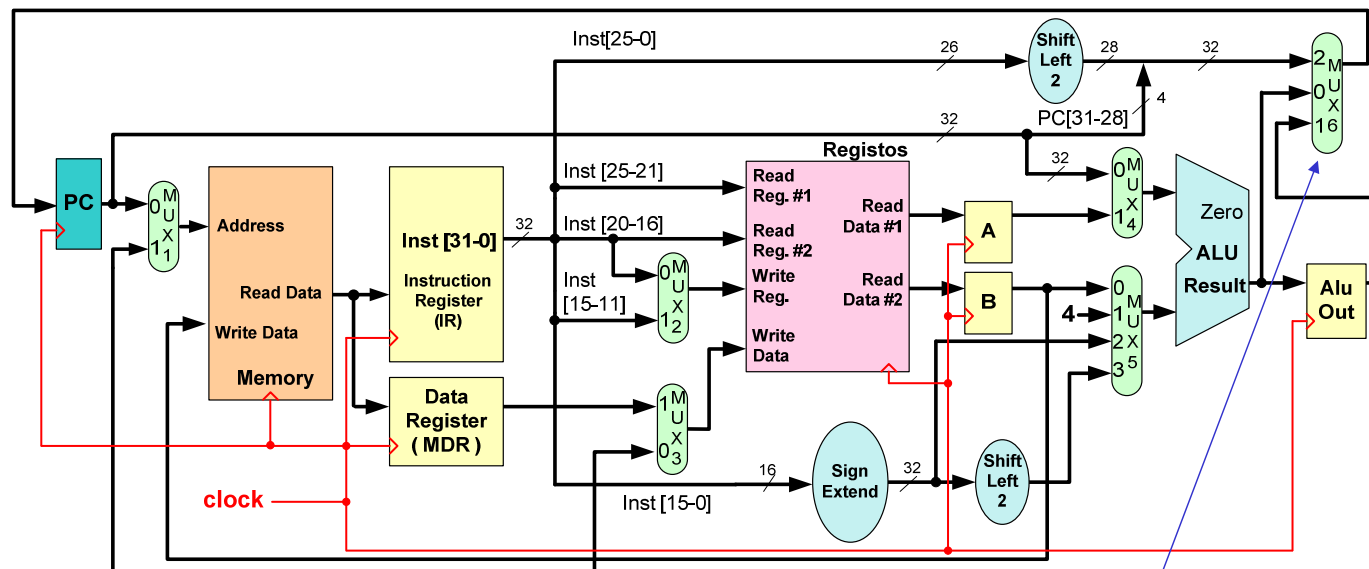
## O Datapath Multicycle (com as instruções de salto)



Com as instruções de salto, o **registo PC** pode ser actualizado com um dos valores:

- A **saída da ALU** que contém o PC+4 calculado durante o *instruction fetch* (na 1ª fase)
- A saída do registo **ALUOut** que armazena o endereço alvo das instruções de *branch* (BTA) calculado na ALU (na 2ª fase)
- **Jump Target Address** - 26 LSB da instrução multiplicados por 4 (*shift left 2*) concatenados com os 4 MSB do PC actual (o PC foi já incrementado na 1ª fase)

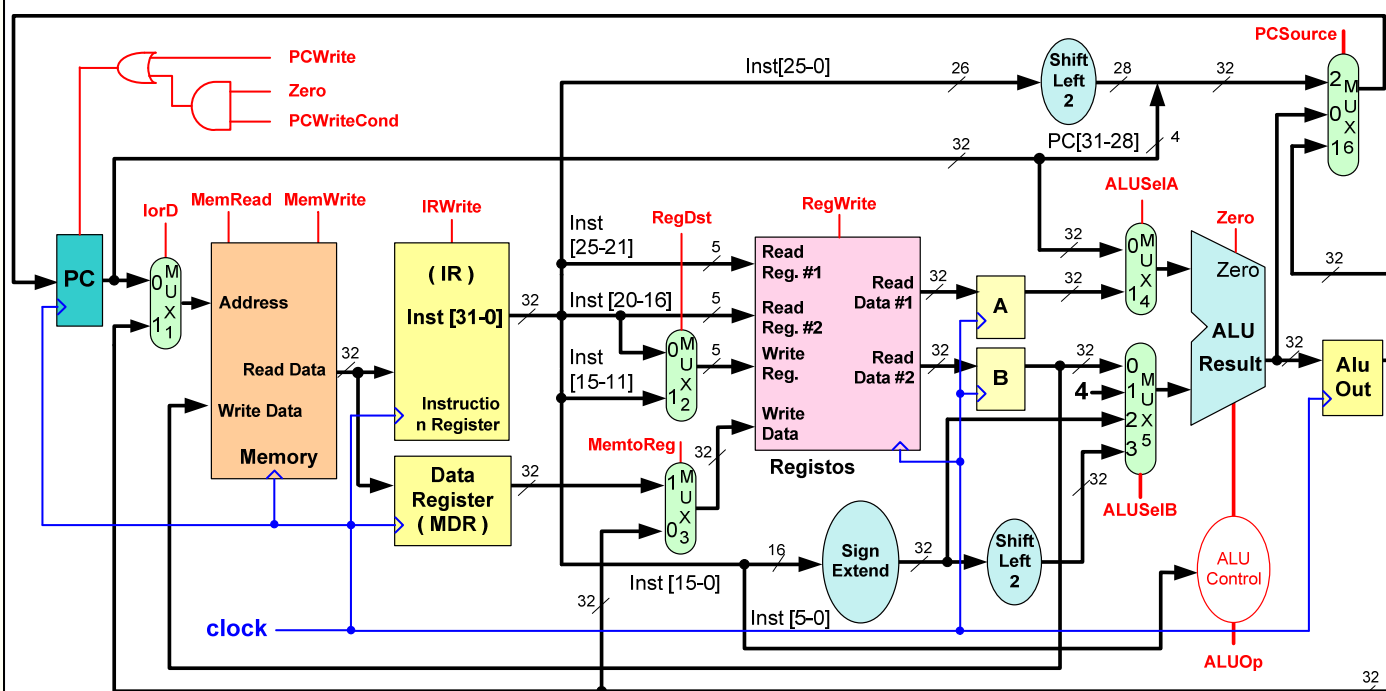
## O Datapath Multicycle, com os sinais de controlo




Sinal	Efeito quando não activo	Efeito quando activo
<b>MemRead</b>	Nenhum	O conteúdo da memória no endereço indicado é apresentado à saída
<b>MemWrite</b>	Nenhum	O conteúdo do registo de memória cujo endereço é fornecido é substituído pelo valor apresentado à entrada
<b>ALUSelA</b>	O primeiro operando da ALU é o PC	O primeiro operando da ALU provém do registo indicado no campo rs
<b>RegDst</b>	O endereço do registo destino provém do campo rt	O endereço do registo destino provém do campo rd
<b>RegWrite</b>	Nenhum	O registo indicado no endereço de escrita é alterado pelo valor presente na entrada de dados
<b>MemtoReg</b>	O valor apresentado para escrita no registo destino provém da ALU	O valor apresentado na entrada de dados dos registo internos provém do Data Register
<b>lorD</b>	O PC é usado para fornecer o endereço à memória externa	A saída do registo AluOut é usada para providenciar um endereço para a memória externa
<b>IRWrite</b>	Nenhum	O valor lido da memória externa é escrito no Instruction Register
<b>PCWrite</b>	Nenhum	O PC é actualizado incondicionalmente na próxima transição activa do sinal de relógio
<b>PCWriteCond</b>	Nenhum	O PC é actualizado <u>condicionalmente</u> na próxima transição activa do relógio

Sinal	Valor	Efeito
<b>ALUSelB</b>	00	A segunda entrada da ALU provém do registo indicado pelo campo rt
	01	A segunda entrada da ALU é a constante 4
	10	A segunda entrada da ALU é a versão de sinal extendido dos 16 bits menos significativos do IR
	11	A segunda entrada da ALU é a versão de sinal extendido e deslocada de dois bits, dos 16 bits menos significativos do IR
<b>ALUOp</b>	00	ALU efectua uma adição
	01	ALU efectua uma subtracção
	10	O campo "function code" da instrução determina qual a operação da ALU.
	11	ALU efectua um SLT
<b>PCSource</b>	00	O valor do PC é actualizado com o resultado da ALU (IF)
	01	O valor do PC é actualizado com o resultado da AluOut (Branch)
	10	O valor do PC é actualizado com o valor target do Jump
	11	Não usado

## O Datapath Multicycle

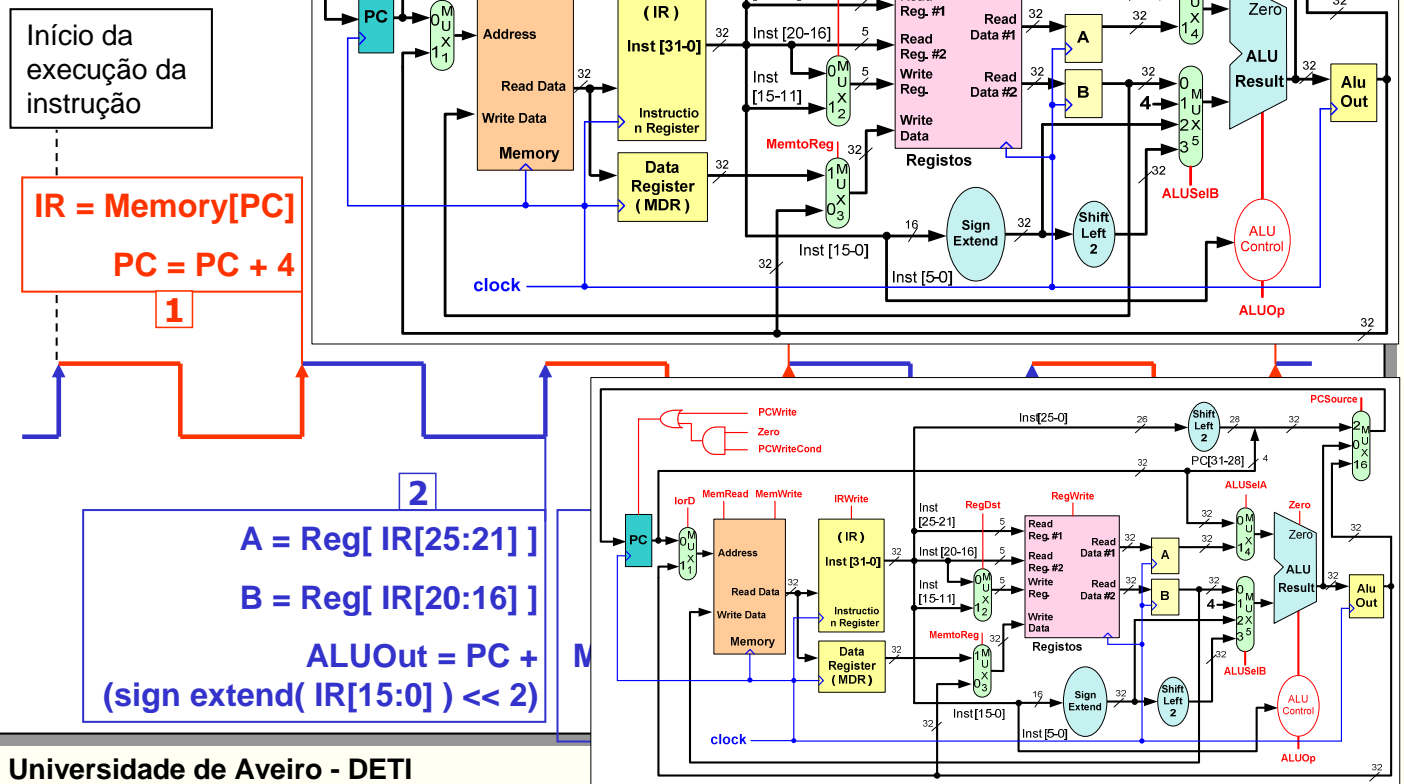

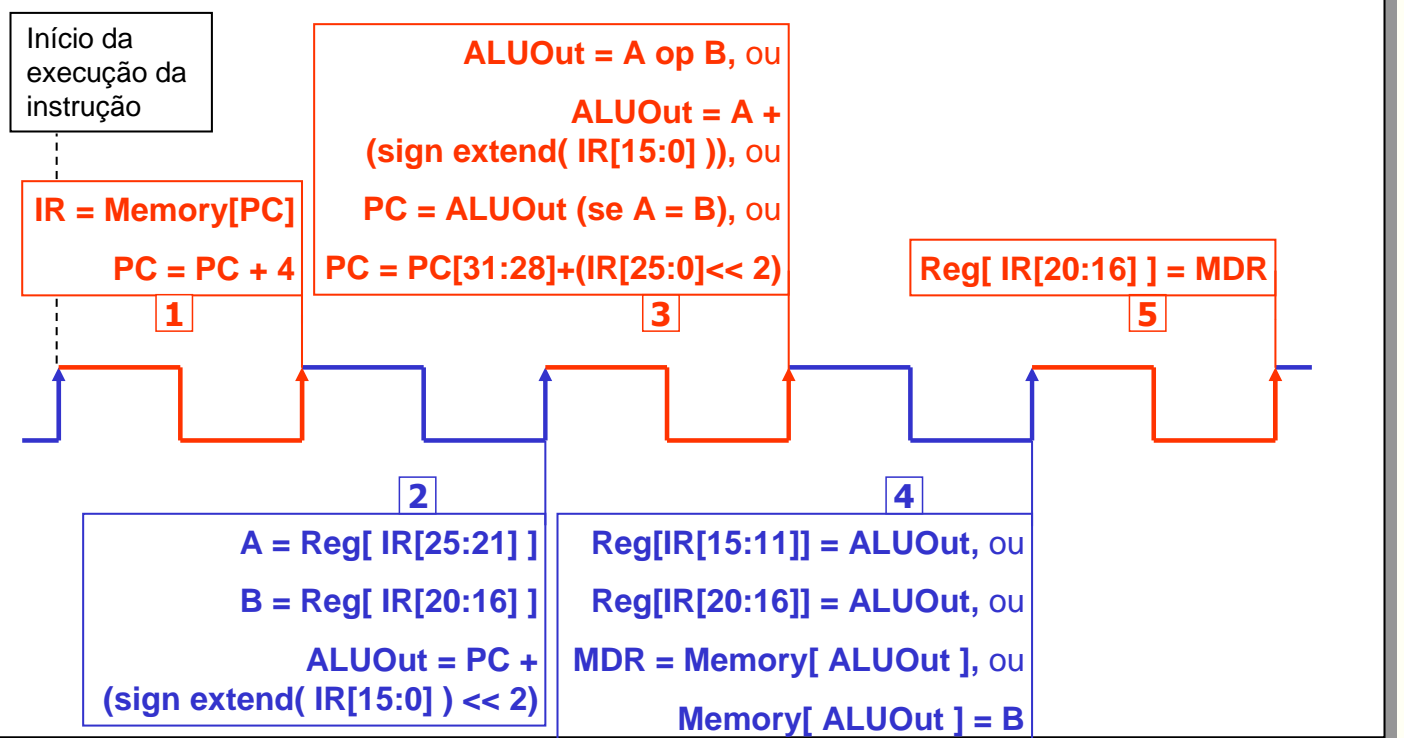
## O Datapath Multicycle (acções realizadas nas transições activas do relógio (0→1))




## O Datapath Multicycle

As operações realizadas no final (transição activa do relógio) de cada um dos cinco passos:

Passo	Acção p/ as R-Type / ADDI / SLTI	Acção p/ instruções que referenciam a memória	Acção p/ os branches
Instruction fetch	$IR = \text{Memory}[PC]$ $PC = PC + 4$		
Instruction decode, register fetch, cálculo do BTA	$A = \text{Reg}[IR[25:21]]$ $B = \text{Reg}[IR[20:16]]$ $ALUOut = PC + (\text{sign extended}(IR[15:0]) \ll 2)$		
Execução (tipoR/addi/slti), cálculo de endereços ou conclusão dos branches	$ALUOut = A \text{ op } B$ ou $ALUOut = A \text{ op extend}(IR[15:0])$	$ALUOut = A + \text{sign-extended}(IR[15:0])$	If (A == B) then PC = ALUOut
Acesso à memória (leitura-LW; ou escrita-SW) ou escrita no File Register (write-back, instruções tipo R/addi/slti)	Tipo R: $\text{Reg}[IR[15:11]] = ALUOut$  ADDI / SLTI: $\text{Reg}[IR[20:16]] = ALUOut$	MDR = Memory[ALUOut] ou Memory[ALUOut] = B	
Escrita no File Register (write-back, instrução LW)		$\text{Reg}[IR[20:16]] = \text{MDR}$	

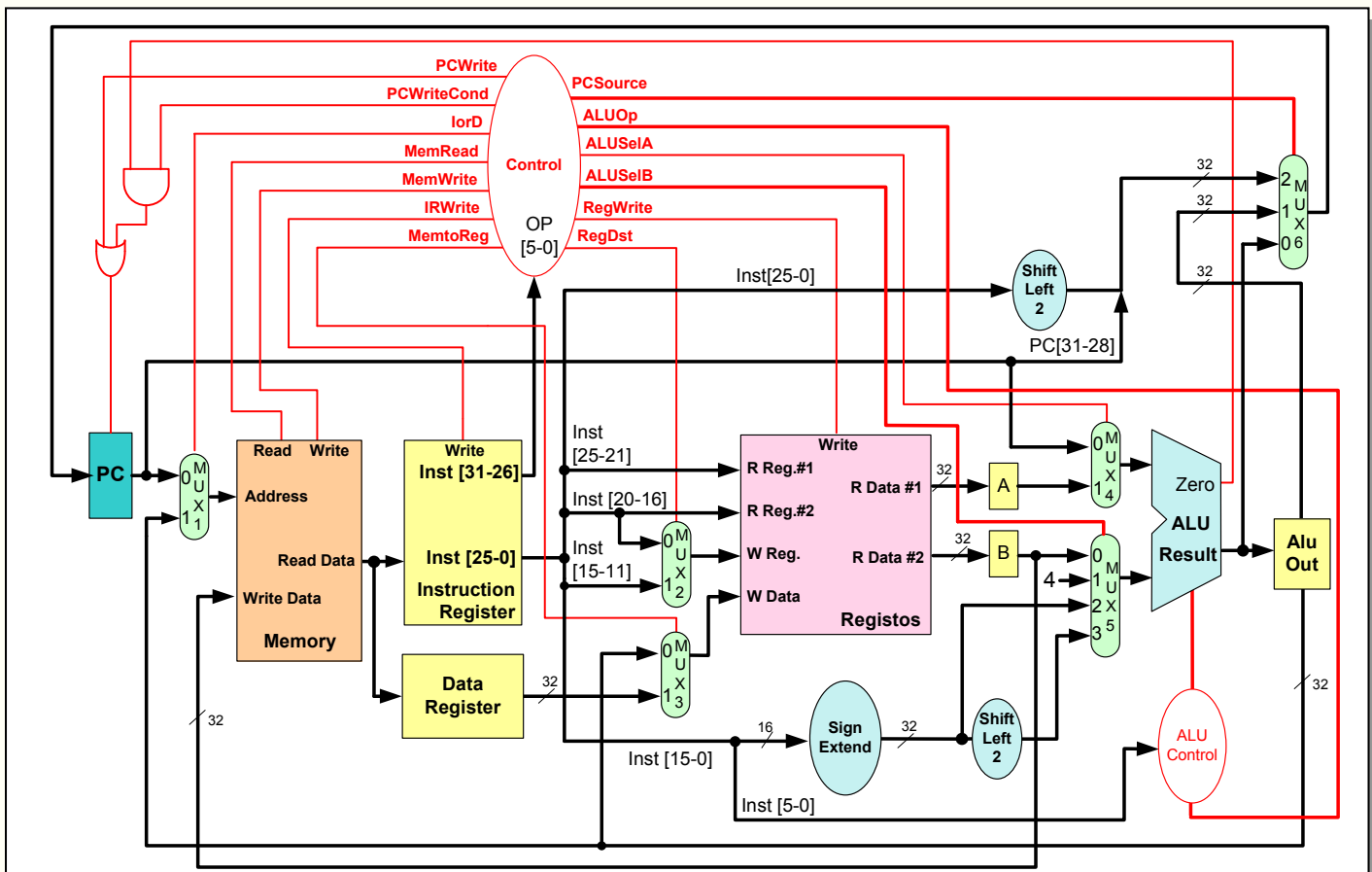

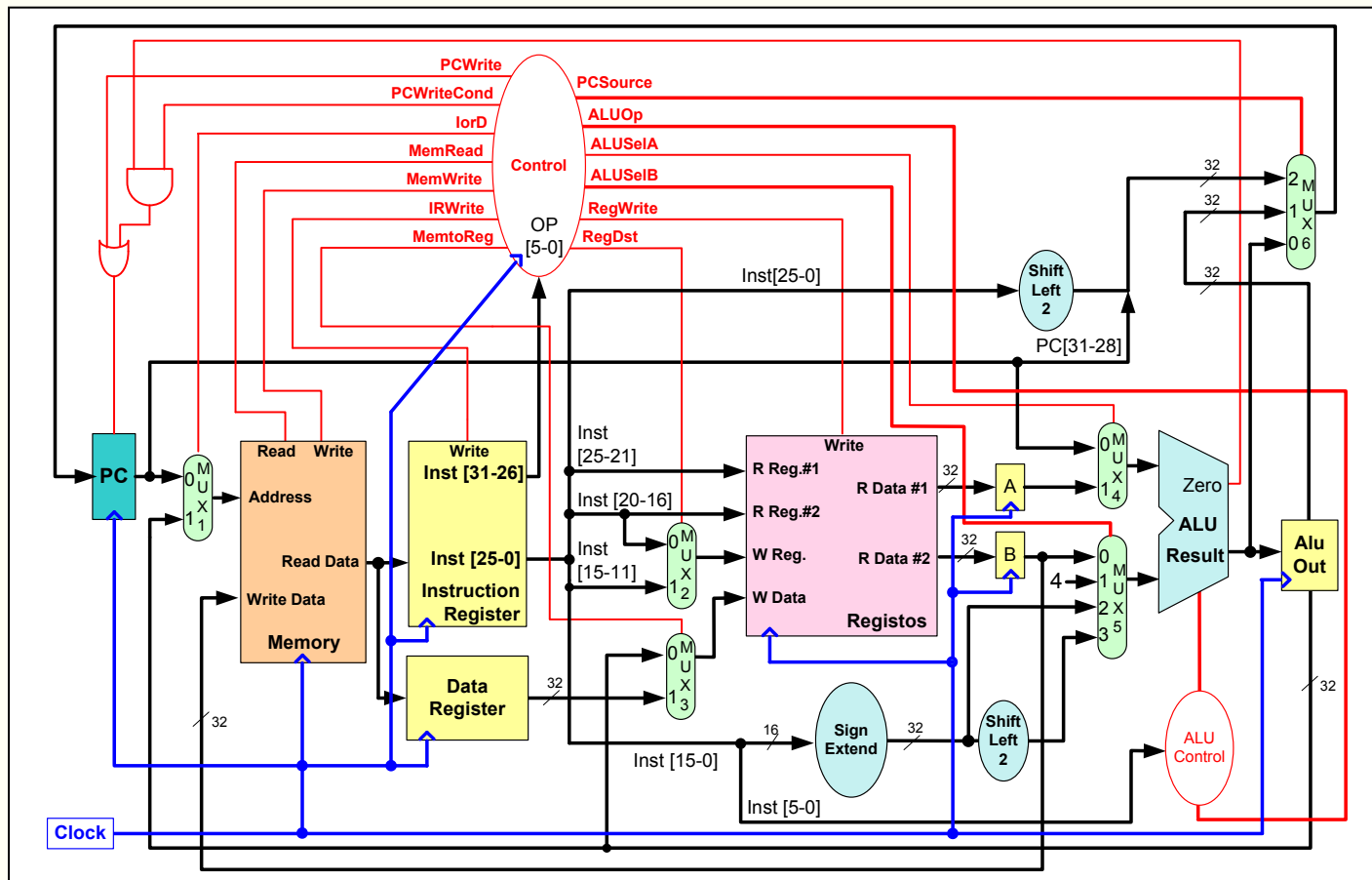


Nos exemplos que se seguem, as cores indicam o estado, o valor ou a utilização dos sinais de controlo, barramentos e elementos de estado/combinatórios.

O significado atribuído a cada cor é o seguinte:

- Sinais de controlo:
  - **vermelho** → 0
  - **verde** → diferente de zero
  - cinzento → “don’t care”
- Barramentos:
  - **azul** → Relevantes no contexto do ciclo da instrução
  - **preto** → Não relevantes no contexto do ciclo da instrução
- Elementos de estado / combinatórios:
  - fundo branco → Não usados no contexto do ciclo da instrução
  - fundo de cor → Usados no contexto do ciclo instrução
  - fundo de cor com textura → Escritos no final do ciclo de relógio corrente


## Exemplo 1
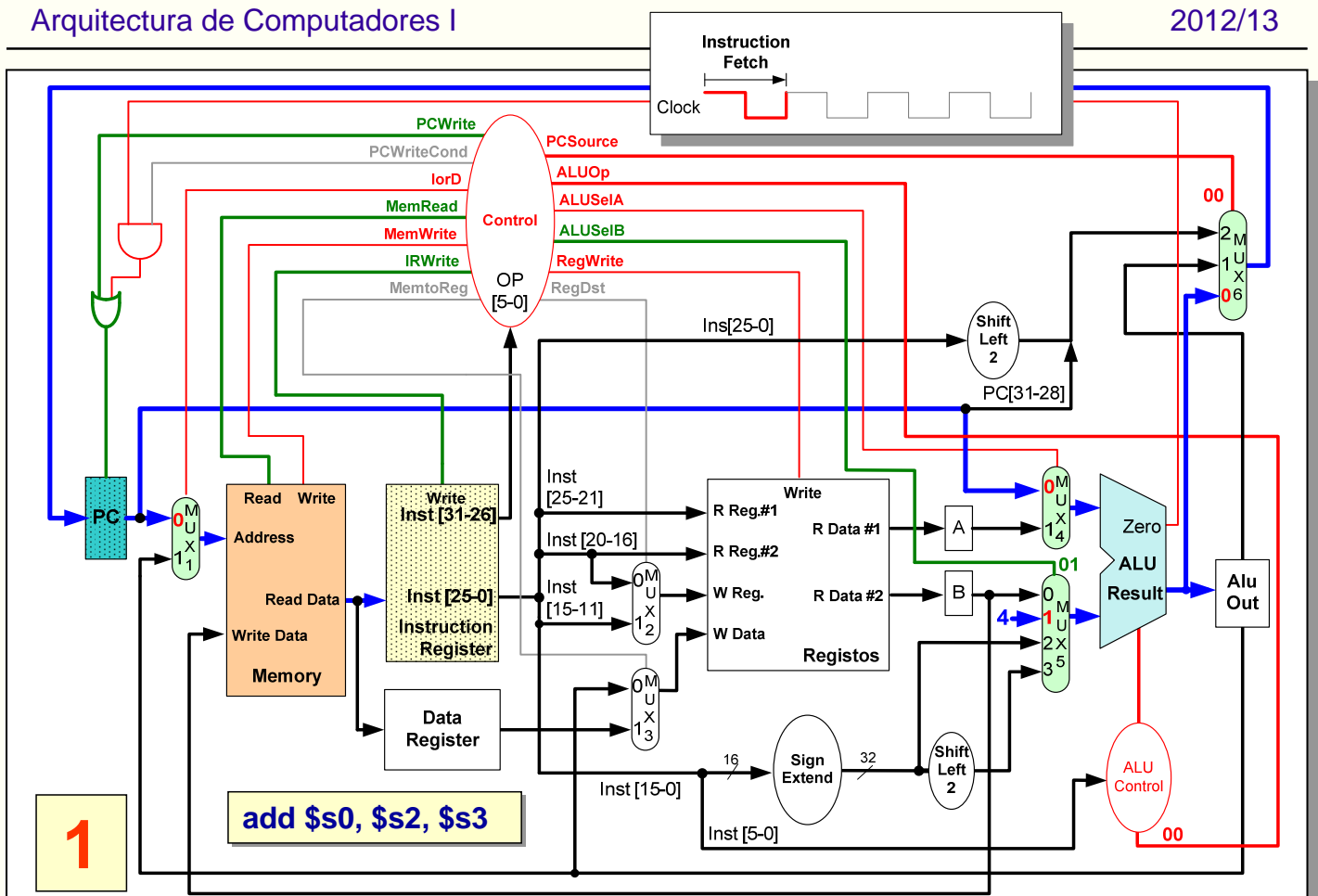
# Funcionamento do *datapath* nas instruções do tipo R









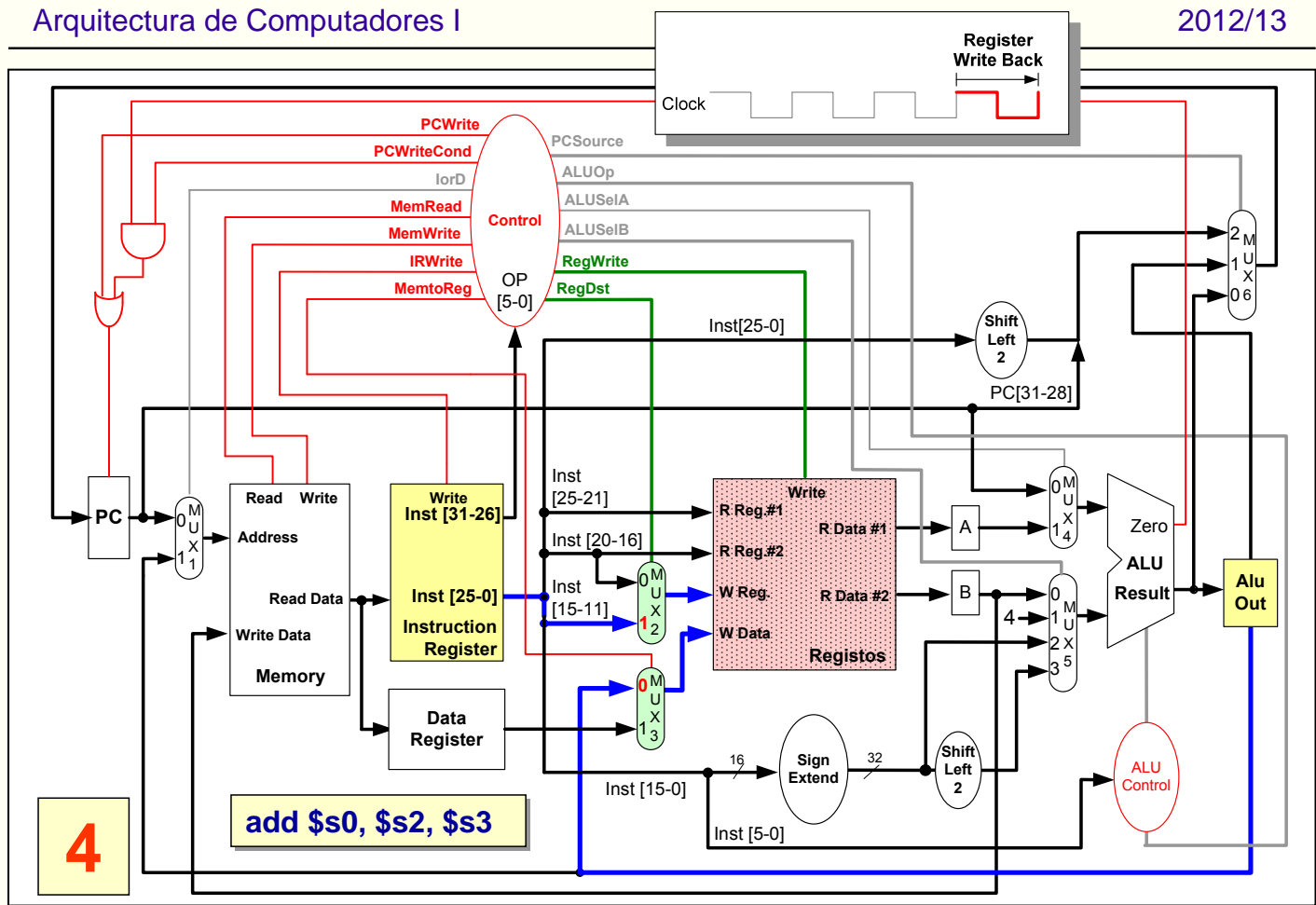

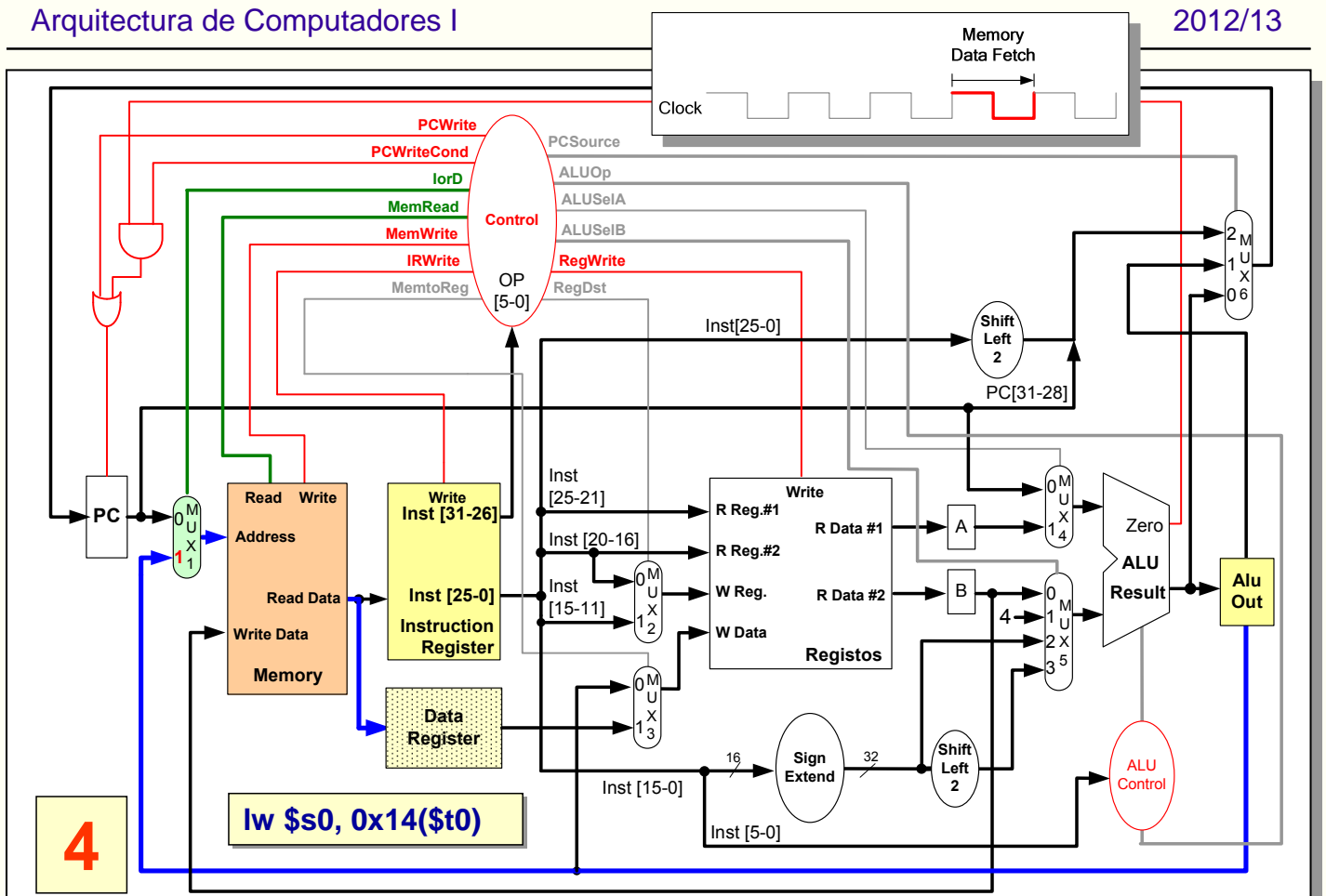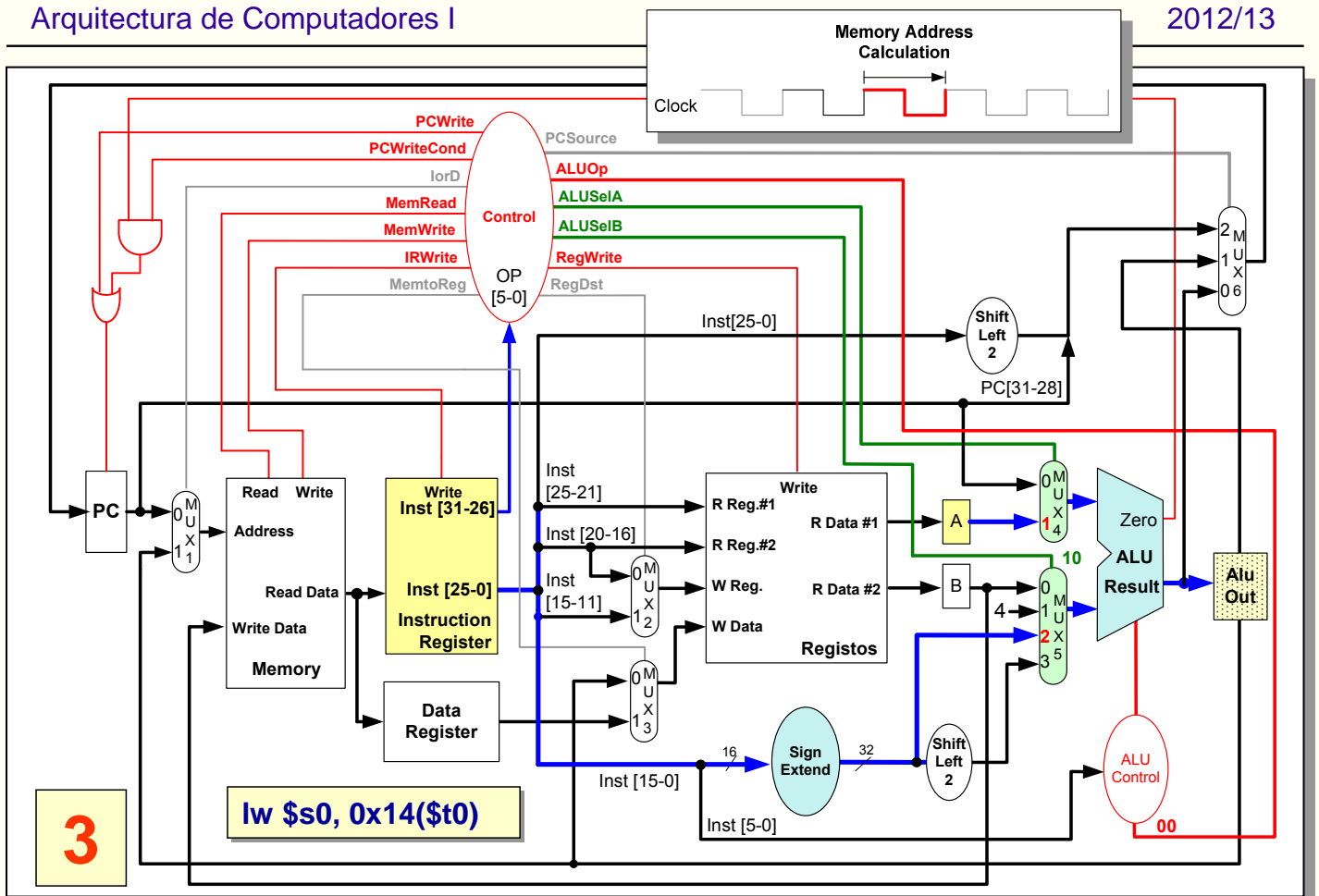
## Exemplo 2

Funcionamento do *datapath* na instrução *load word* ( "lw" )








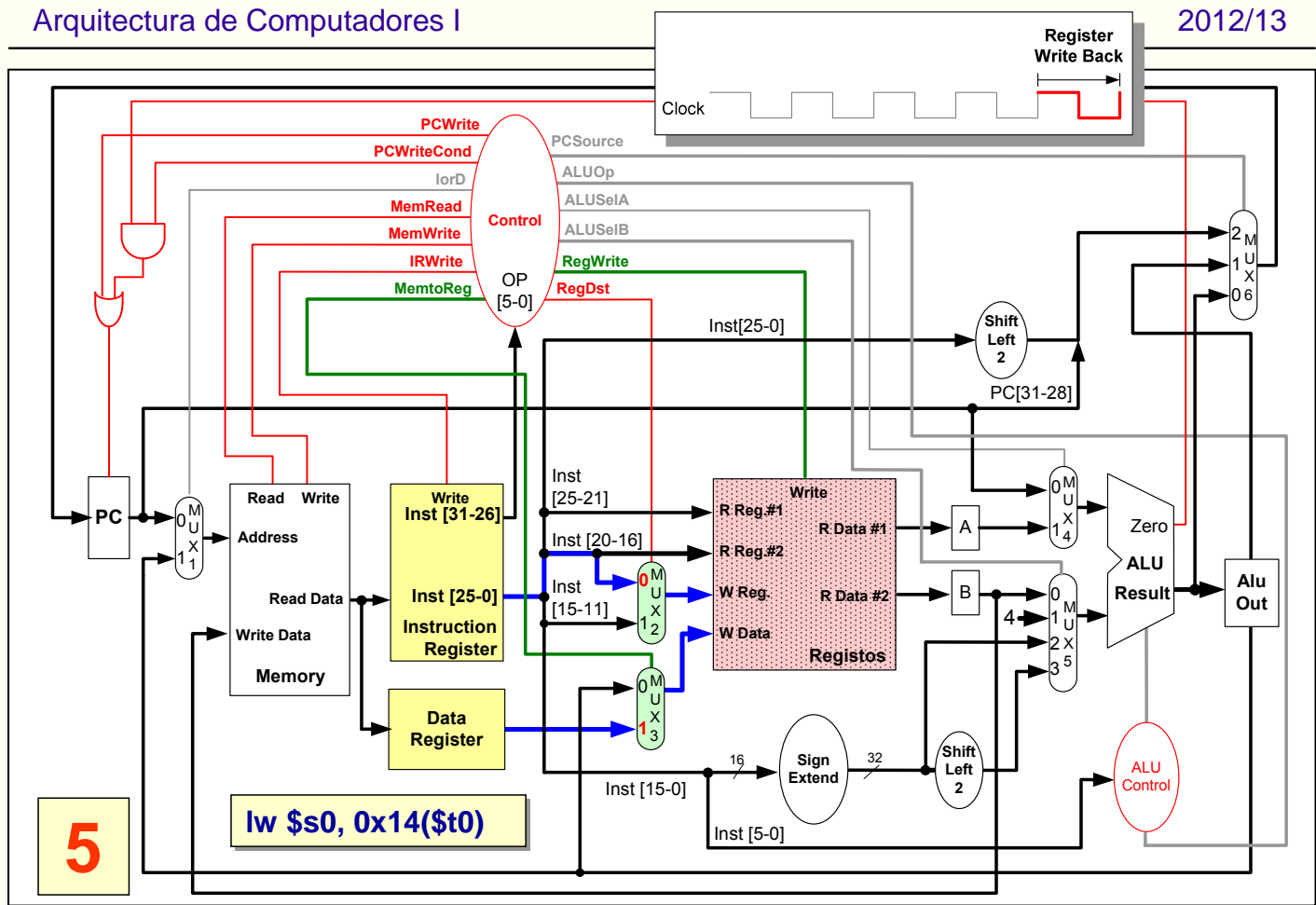
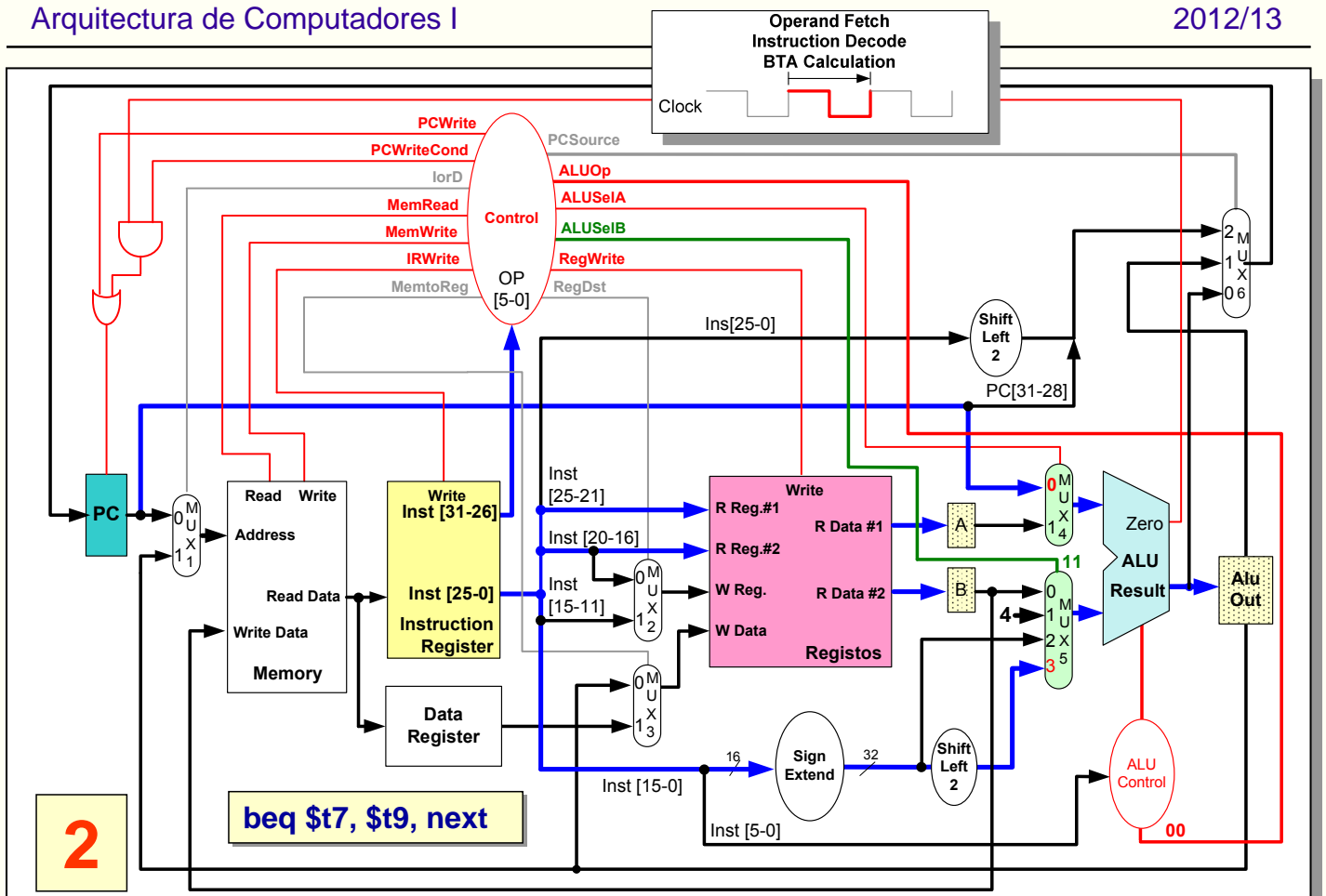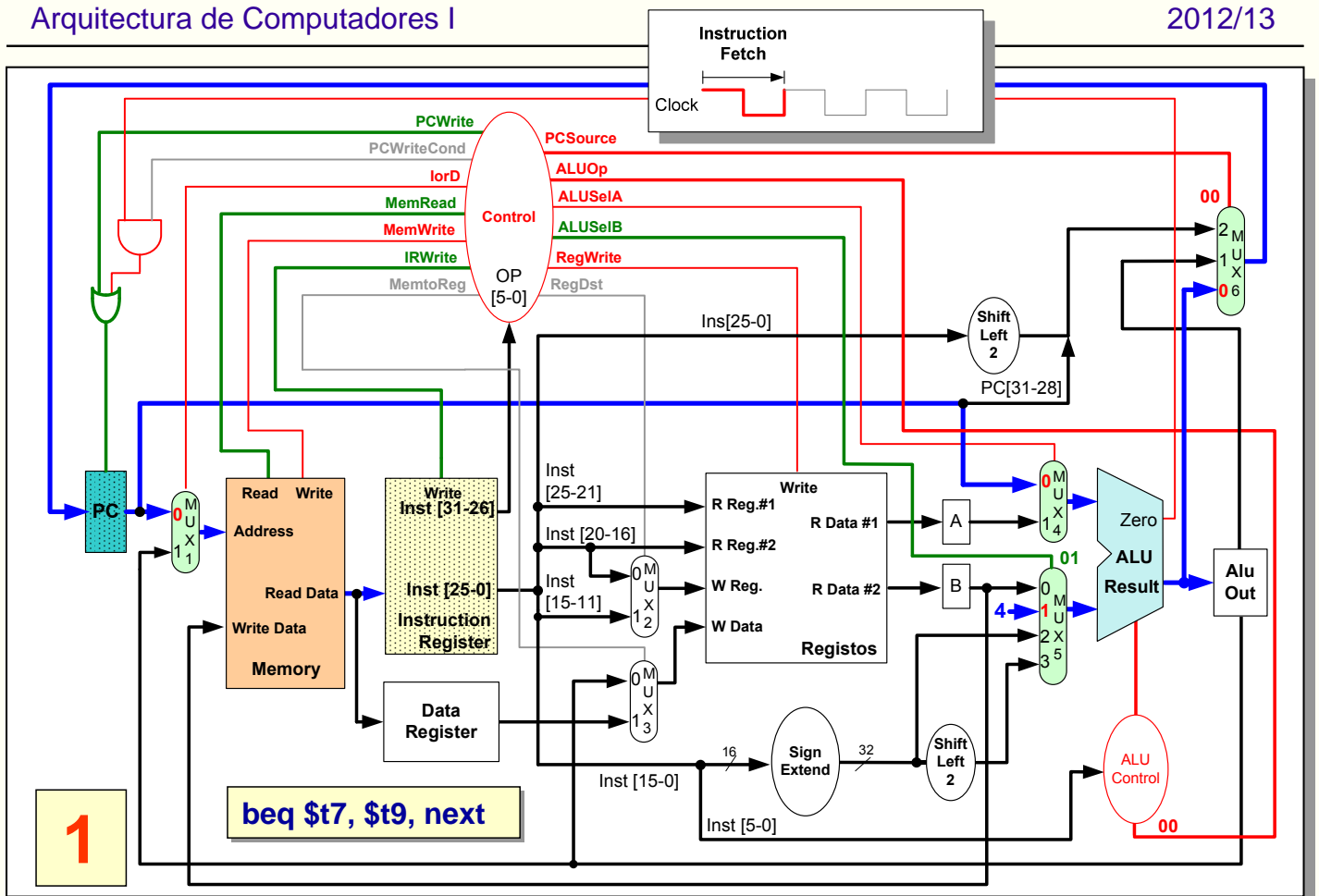
## Exemplo 3

Funcionamento do *datapath* na instrução *branch if equal* ("beq")





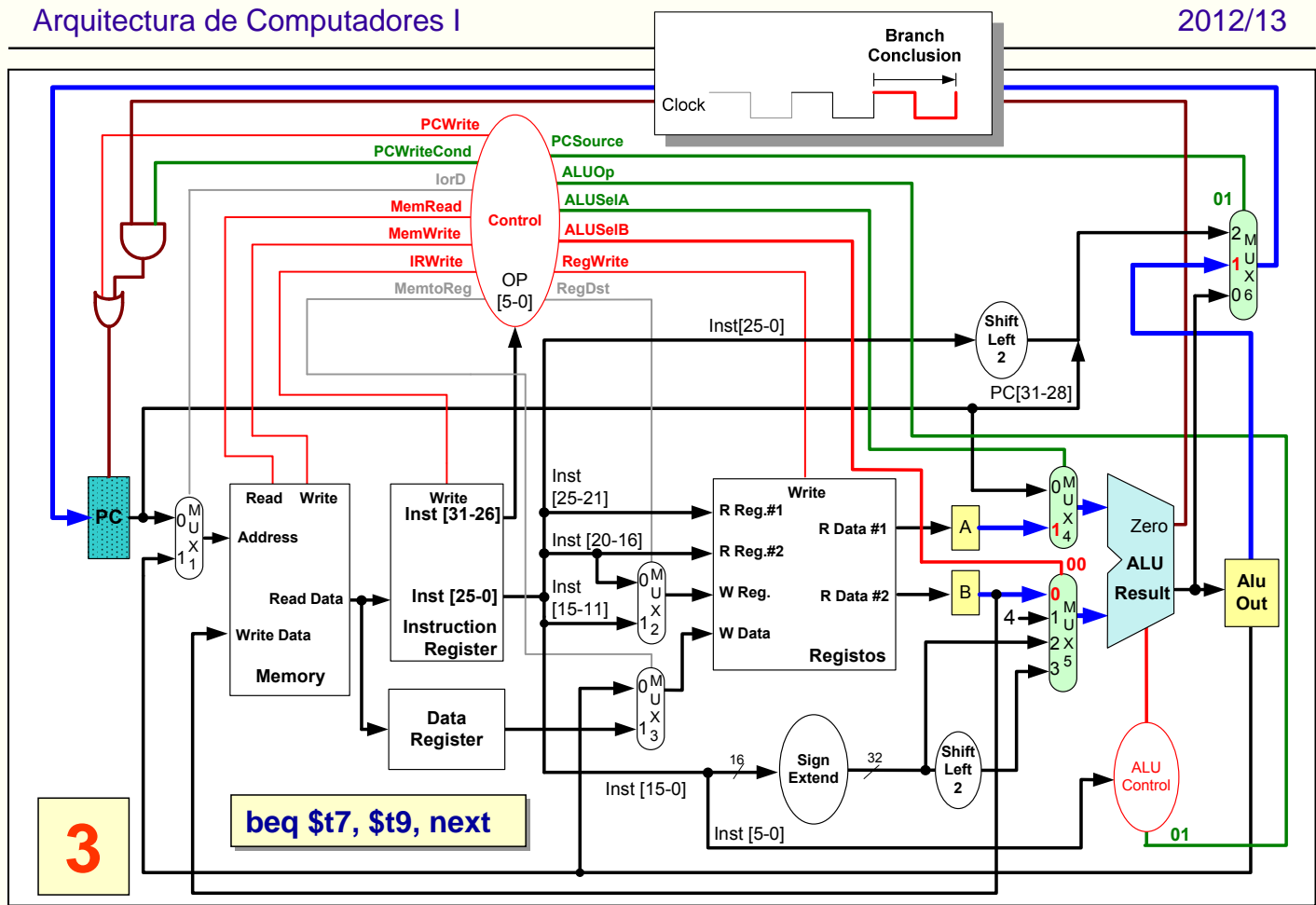

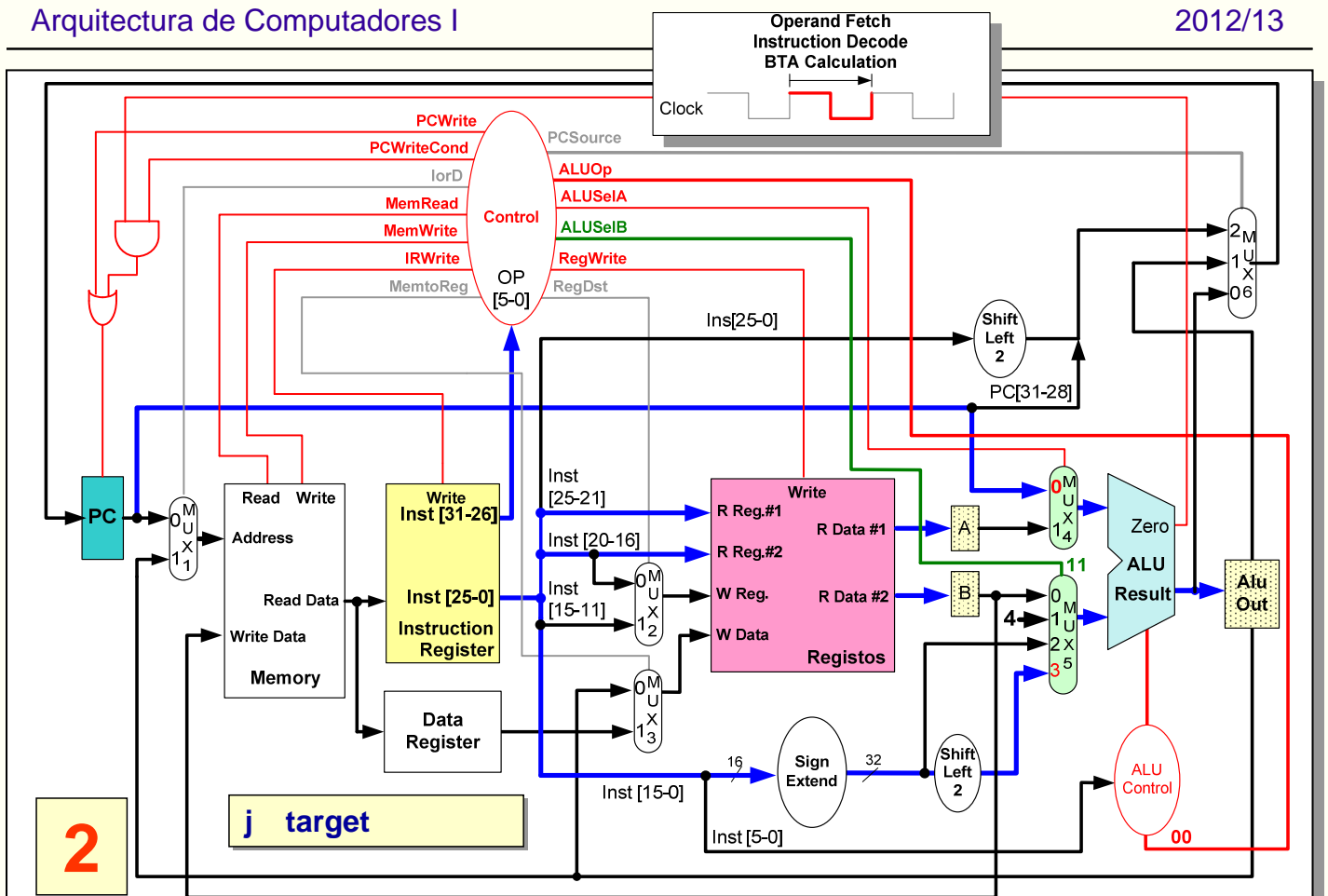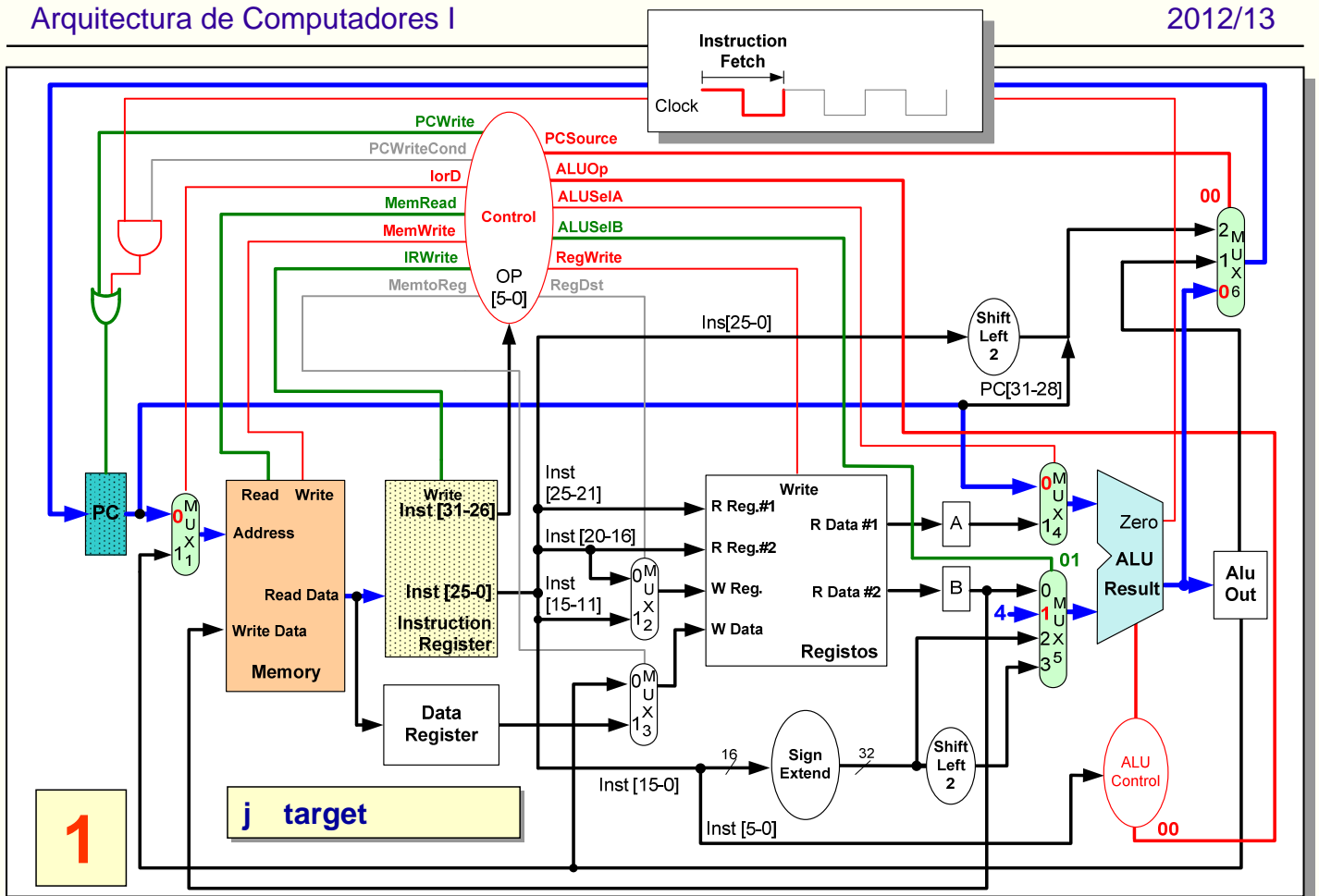
## Exemplo 4

Funcionamento do *datapath* na instrução de salto incondicional ( "j" )






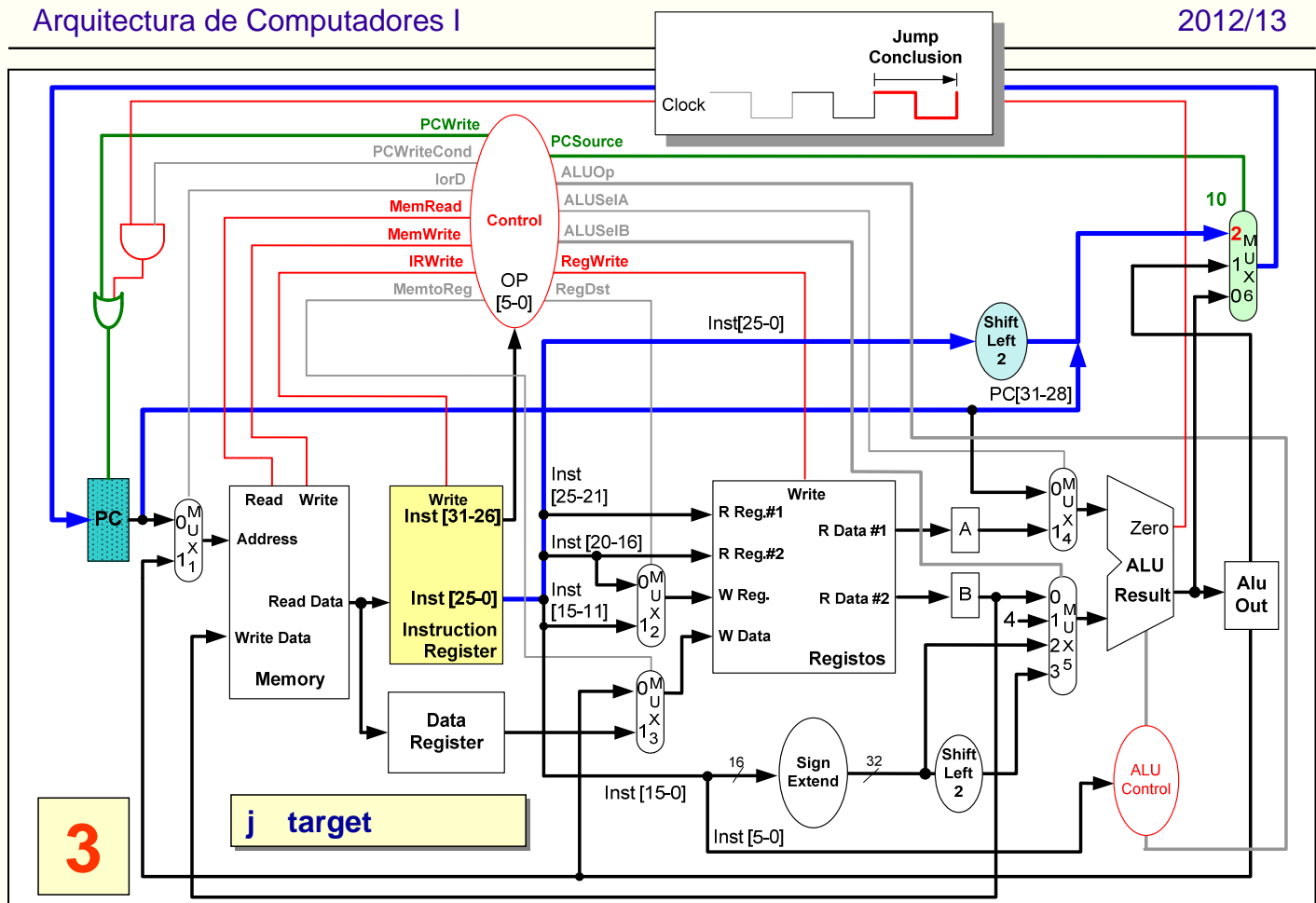

## A unidade de controlo do *datapath multicycle*

- No *datapath single cycle*, cada instrução era executada num único ciclo de relógio:
  - A unidade de controlo é responsável pela geração de um conjunto de sinais que não se alteram durante a execução de cada instrução.
  - A relação entre os sinais de controlo e o código de operação pode assim ser gerado por um circuito meramente combinatório.
- No *datapath multicycle*, cada instrução é decomposta num conjunto de ciclos de execução, correspondendo cada um destes a um período de relógio distinto:
  - A geração dos sinais de controlo ao longo do conjunto de ciclos em que é decomposta cada instrução depende da instrução particular que está a ser executada.
  - A solução combinatória deixa portanto de poder ser utilizada neste caso, sendo necessário recorrer a uma máquina de estados.

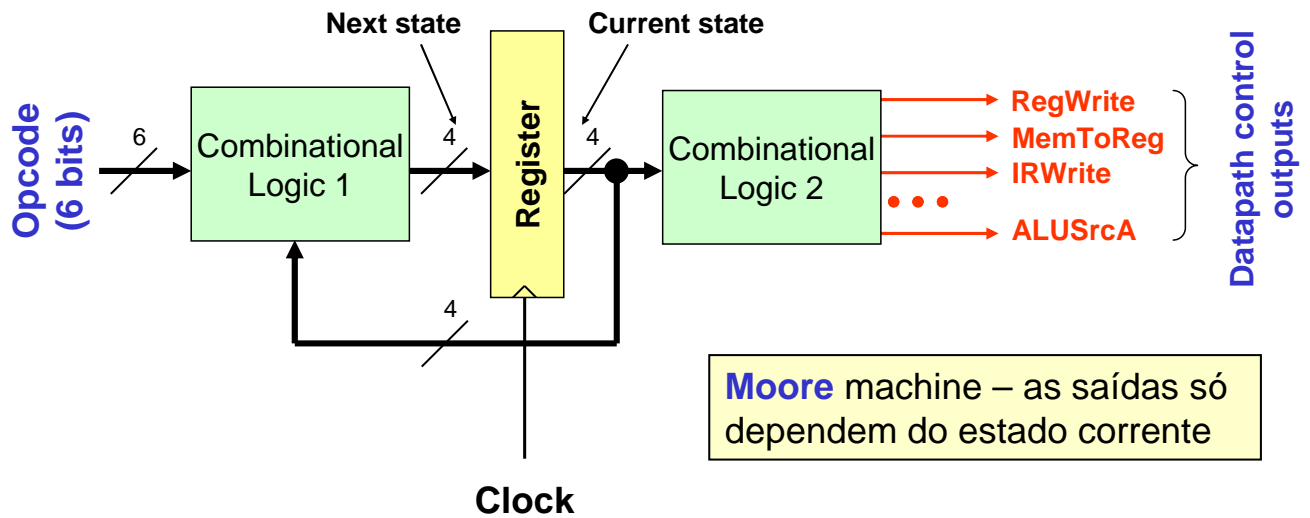
## A unidade de controlo do *datapath multicycle*



O estado seguinte é função do estado actual e das entradas (opcode)
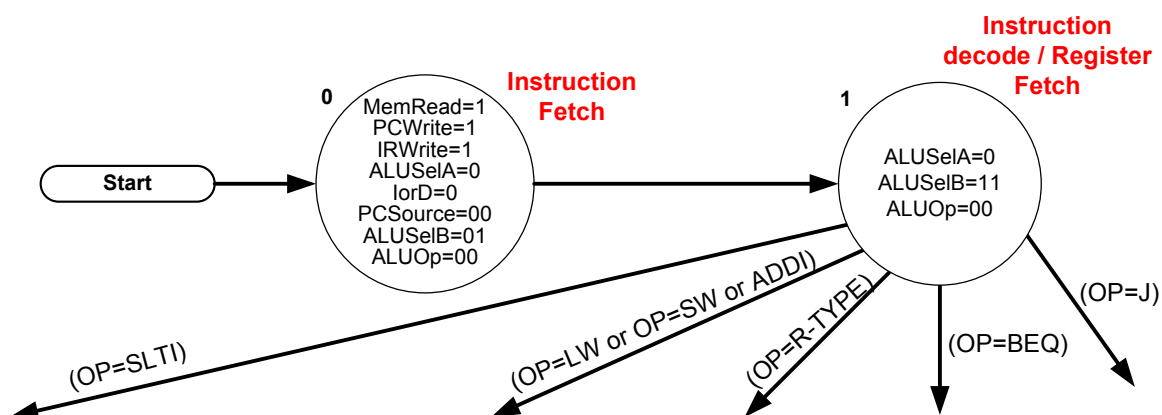
## A unidade de controlo do *datapath multicycle*

Como já vimos, os dois primeiros ciclos de instrução são comuns a todas as instruções. Correspondem assim a dois estados únicos, sendo a transição entre ambos incondicional e independente de qualquer sinal de entrada.




O segundo estado, por sua vez, tem cinco destinos distintos, dependendo do valor do campo **OP** da instrução.

Presume-se que os sinais de saída não explicitados em cada estado são irrelevantes (multiplexers) ou se encontram no estado não activo (controlo de elementos de estado).
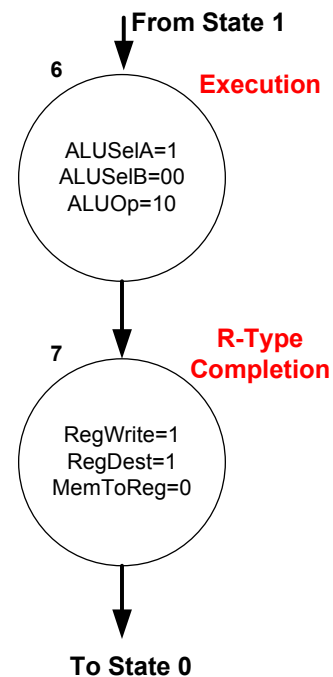
## A unidade de controlo do *datapath* multicycle

Nas instruções do tipo "R", são necessários mais dois estados:


- Um para controlar a execução da operação aritmética ou lógica e para assegurar o encaminhamento do 2º operando para a ALU
- Outro para escrever o resultado no registo destino.


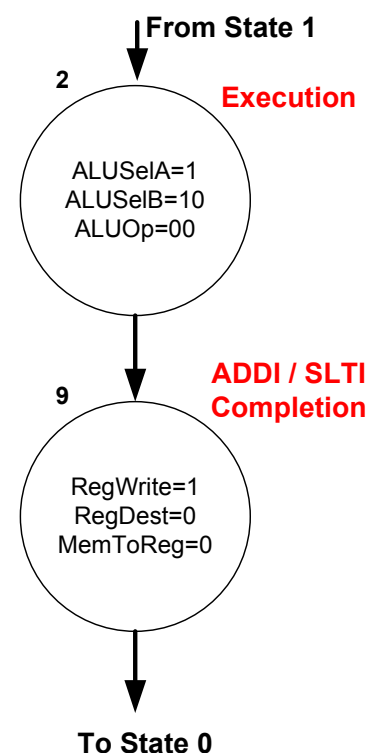
## A unidade de controlo do *datapath* multicycle

Na instrução "ADDI", são necessários mais dois estados:

- Um para definir a operação a realizar na ALU e para assegurar o encaminhamento do 2º operando para a ALU
- Outro para escrever o resultado no registo destino.




## A unidade de controlo do *datapath* *multicycle*

Para a instrução “*SLTI*”, é necessário mais um estado:


- Para definir a operação a realizar na ALU e para assegurar o encaminhamento do 2º operando para a ALU

 A conclusão desta instrução é igual à instrução “*ADDI*” (daí a partilha do estado 9)



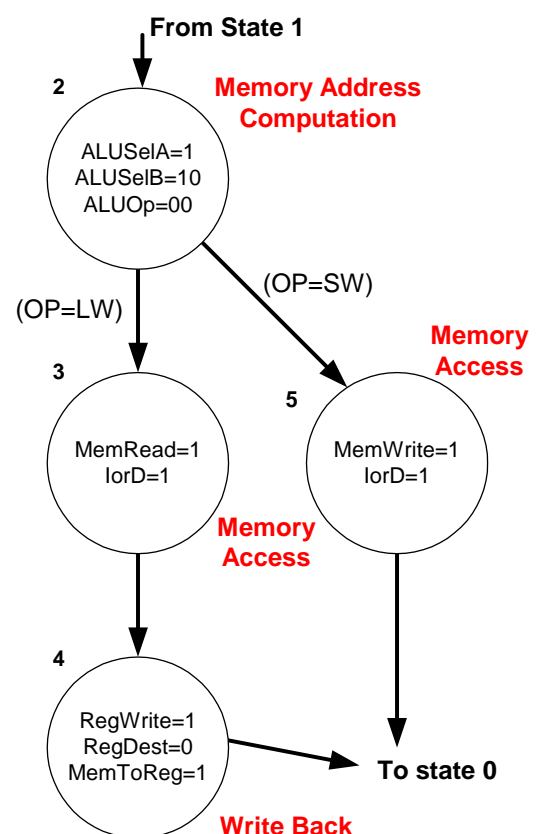
## A unidade de controlo do *datapath* *multicycle*

- Nas instruções de “load/store”, o estado dois é dedicado a determinar o endereço da memória externa sobre a qual será efectuada a operação de escrita ou leitura.
- A instrução de “load” obriga a um estado suplementar, face à instrução de “store”, para permitir a escrita do valor lido no registo destino.



 
## A unidade de controlo do *datapath* multicycle

As instruções de "branch" condicional e as instruções de "jump", finalmente, carecem apenas de mais um estado para poderem ser completadas.


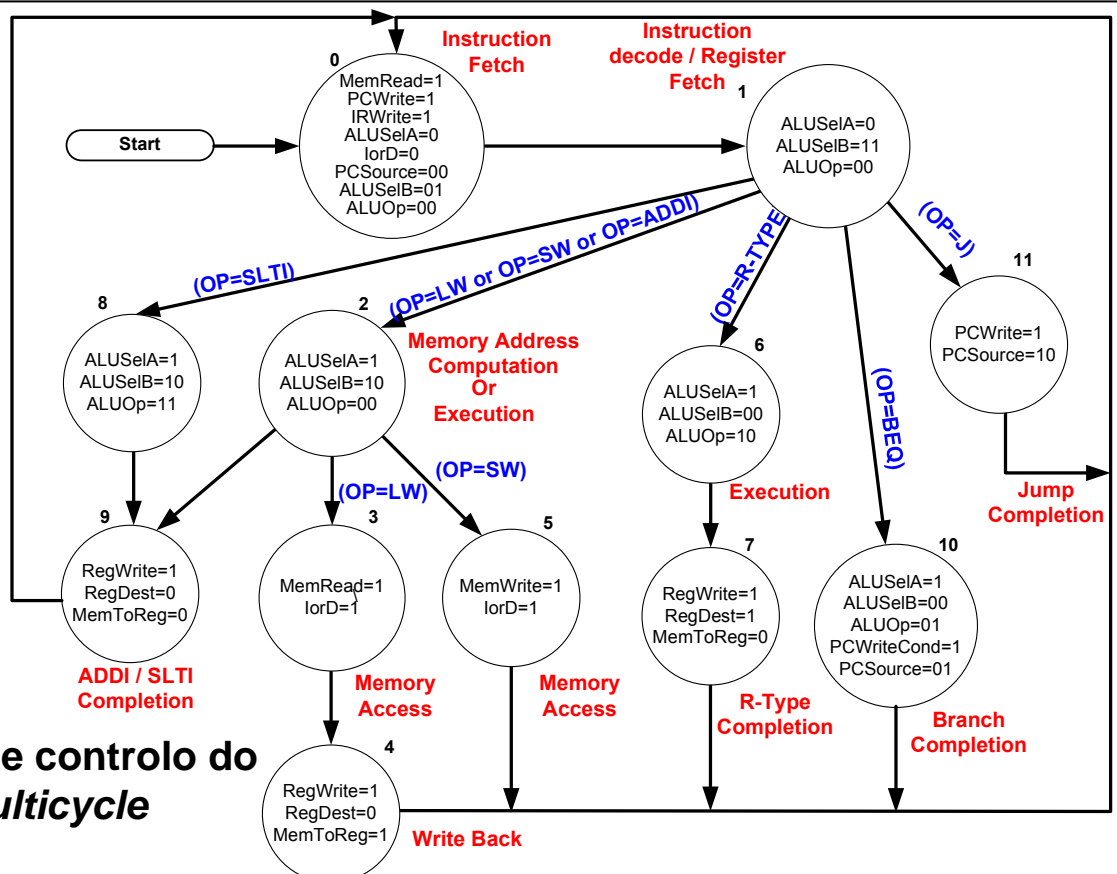
## A unidade de controlo do *datapath* multicycle



## A unidade de controlo do *datapath multicycle*


- A unidade de controlo que acabamos de desenhar tem apenas 12 estados (4 variáveis de estado). A representação do seu aspecto funcional na forma de um diagrama de estados é portanto perfeitamente razoável.
- Uma versão completa do *datapath* do MIPS (mais de cem instruções distintas) pode implicar ciclos de execução que variem entre dois e vinte períodos de relógio, complicando significativamente o diagrama de estados.
- Em arquitecturas do Set de Instruções mais complexas, com um número muito superior de instruções agrupadas num número muito variado de classes, a unidade de controlo pode requerer milhares de estados agrupados em centenas de sequências distintas.
- Nestes casos, o recurso a uma representação gráfica da máquina de estados é não só inapropriada como virtualmente impossível de realizar. A **micro-programação** é uma forma alternativa de representar a unidade de controlo do ponto de vista funcional.

### O Datapath Multicycle

```
add    $2, $3, $4
sw     $2, -4($6)
or     $4, $6, $3
```

Sinais de controlo na execução sequencial das três instruções:

add \$2, \$3, \$4

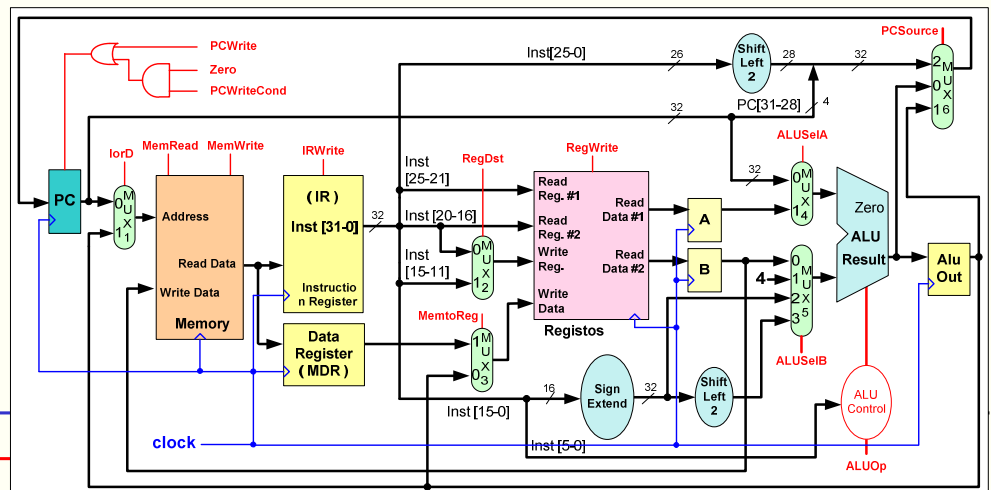

PCWriteCond	0	X	0	0	0	X	0
PCWrite	0	1	0	0	0	1	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
MemRead	0	1	0	0	0	1	0
MemToReg	0	X	X	X	X	X	X
IRWrite	0	1	0	0	0	1	0
ALUSelA	X	0	0	1	X	0	0
ALUSelB	XX	01	11	10	XX	01	11
ALUOp	XX	00	00	00	XX	00	00
lorD	X	0	X	X	1	0	X
PCSource	XX	00	XX	XX	XX	00	XX
RegWrite	1	0	0	0	0	0	0
RegDst	1	X	X	X	X	X	X


sw \$2, -4(\$6)



## O Datapath Multicycle

```
add    $2, $3, $4
sw     $2, -4($6)
or     $4, $6, $3
```

Sinais de controlo: diagrama temporal

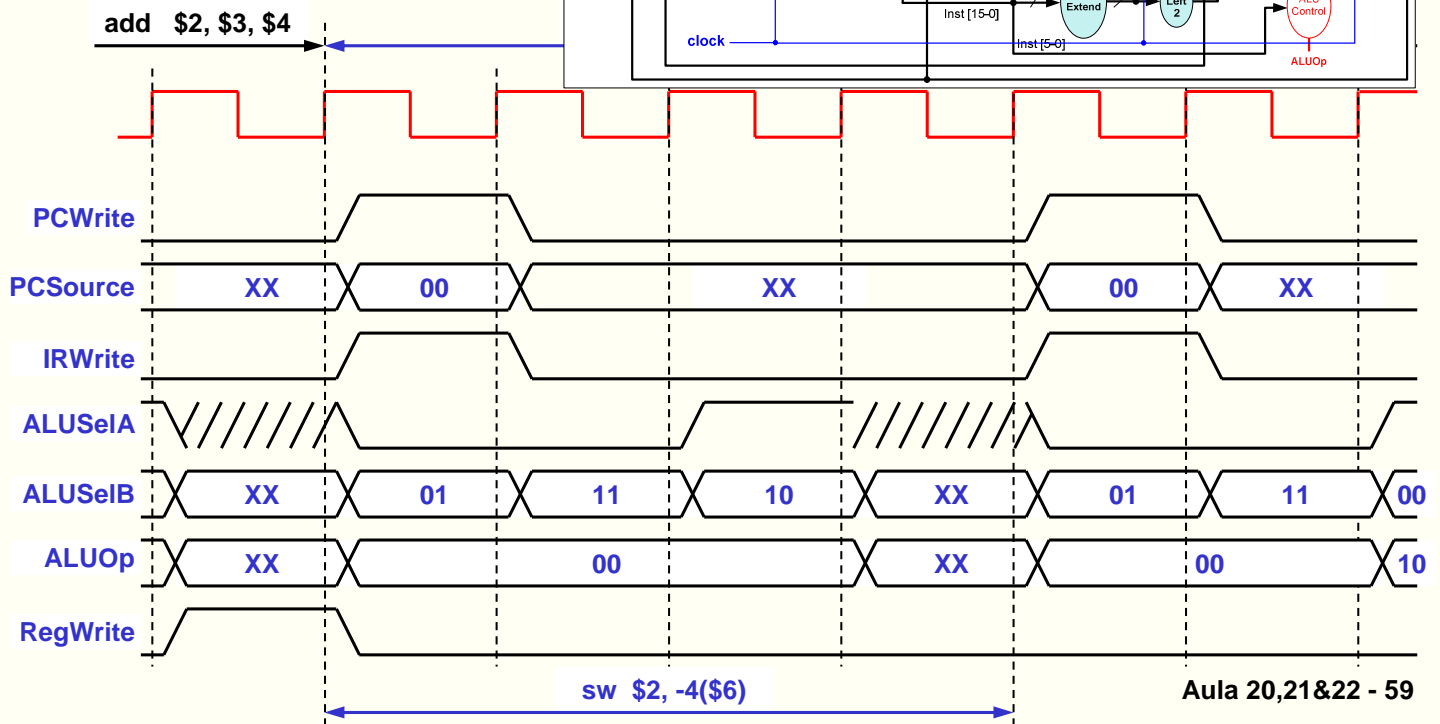

## O Datapath Multicycle

```
00400048 add $2, $3, $4 # 00641020
0040004C sw $2, -4($6) # ACC2FFFC
00400050 or $4, $6, $3 # 00C32025
```

Valores calculados /  
obtidos em cada ciclo  
de relógio:

\$3	20001FA6
\$4	81002378
\$6	10012480

