 


O Processador (CPU)

António de Brito Ferrari
ferrari@ua.pt

AC I – 2ª parte

- Os 5 componentes de um computador



- Tema da segunda parte do programa de AC I:
a estrutura interna do processador

ABF AC I - CPU

Nível de desempenho do CPU

- Performance determinada por:
 - Instruction count
 - Clock cycle time
 - Clock cycles per instruction
- Desenho do Processador datapath e control) determina:
 - Clock cycle time
 - Clock cycles per instruction
- O desenho mais simples: **Single cycle processor**
 - Todas as instruções executadas num ciclo de relógio ($CPI = 1$)
 - Desvantagem: **cycle time longo** (relógio lento)

ABF AC I - CPU

Fases da conceção de um processador

1. Analisar o instruction set => datapath requirements
 - O significado de cada instrução é dado pelas *transferências entre registos*
 - datapath tem de incluir hardware para os registos do ISA
 - datapath tem de suportar as transferências entre registos
2. Selecionar os components para o datapath e definir a metodologia para os impulsos de relógio
3. Construir o datapath de modo a satisfazer as especificações
4. Analisar a implementação de cada instrução para identificar os sinais de controlo que acionam as transferências entre registos
5. Realizar a lógica de controlo

ABF AC1 - CPU


1. Analisar o instruction set

ABF AC1 - CPU


Análise do instruction set

- 3 formatos de instrução:


– R-type

 

– I-type

 

– J-type

 

- op: operação da instrução
- rs, rt, rd: especificam os registos source e destino
- shamt: shift amount
- funct: extensão do código de operação
- address / immediate: address offset ou immediate value
- target address: target address do jump

ABF AC1 - CPU

Instruções a implementar

ADD and SUB

addU rd, rs, rt

subU rd, rs, rt

OR Immediate

ori rt, rs, imm16





LOAD e STORE

lw rt, rs, imm16

sw rt, rs, imm16

BRANCH

beq rs, rt, imm16

    

ABF AC1 - CPU

Requisitos do IS

- Memória: instruções e dados
- Registos (32 x 32)
 - read RS
 - read RT
 - Write RT ou RD
- PC
- Sign Extender
- Add e Sub registos ou extended immediate
- Add 4 ou extended immediate ao PC

ABF AC1 - CPU

2. Selecionar os componentes para o datapath e método de *clocking*

ABF AC1 - CPU


Componentes do Datapath

- Elementos combinatórios
- Componentes para armazenar informação (registos)
 - Relógio


ABF AC1 - CPU

Elementos combinatórios


Somador

 

Multiplexer

 


ALU

 

Elementos sequenciais: Registo

 Registo: N Flip-Flops
Negative edge-triggered
Write Enable




0: Data Out não muda

1: Data Out = Data In na próxima frente ativa do relógio

ABF AC1 - CPU

Register File

 Register File: 32 registros
2 output buses de 32 bits
busA e busB
1 input bus de 32 bits
busW




Seleção dos registros:

RA seleciona o registro cujo conteúdo é colocado no busA
RB seleciona o registro cujo conteúdo é colocado no busB
RW seleciona o registro onde é escrito o dado no busW quando
RegWrite = 1

ABF AC1 - CPU

Memória

 1 Address bus
1 Input data bus (Write Data)
1 Output bus (Read Data)



2 sinais de controle:


MemRead
MemWrite

Seleção da palavra de memória:

MemRead = 1: Address seleciona a palavra a colocar em Read Data
MemWrite = 1: Address seleciona a palavra de memória onde é
escrito o dado presente em Write Data

ABF AC1 - CPU

Clocking

 

Todos os elementos de memória são sensíveis à mesma frente de relógio

Cycle Time = CLK-to-Q + Longest Delay Path + Setup + Clock Skew
(CLK-to-Q + Shortest Delay Path - Clock Skew) > Hold Time

ABF AC1 - CPU

3. Construção do datapath

ABF AC1 - CPU

RTL

- RTL - Register Transfer Logic – expressa o significado das instruções

inst Register Transfers

```

ADDU  R[rd] <- R[rs] + R[rt];      PC <- PC + 4
SUBU  R[rd] <- R[rs] - R[rt];      PC <- PC + 4
ORI   R[rt] <- R[rs] + zero_ext(Imm16); PC <- PC + 4
LOAD  R[rt] <- MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16)]; PC <- PC + 4
STORE MEM[ R[rs] + sign_ext(Imm16) ] <- R[rt]; PC <- PC + 4
BEQ   if ( R[rs] == R[rt] ) then PC <- PC + sign_ext(Imm16) || 00
      else PC <- PC + 4

```


ABF AC1 - CPU

Ciclo de Instrução

1. Instruction Fetch – PC endereça a memória;
leitura do código de instrução;
Atualização do PC
 $IR \leftarrow MEM[PC]$;
 $PC \leftarrow PC + 4$ (instruções de Branch e Jump – outro valor para o PC)
2. Instruction Execution – a operação especificada no código de instrução é executada

ABF AC1 - CPU



1. Instruction Fetch

 

ABF AC1 - CPU

 
 
2.1. Execute Type R: Add & Subtract

- $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$ Exemplo: addu rd, rs, rt
 - Ra, Rb, Rw: campos rs, rt, e rd do código de instrução
 - ALUctr, RegWr: gerados pela lógica de controle depois de decodificar a instrução



ABF AC1 - CPU


Register-Register Timing

  

ABF AC1 - CPU

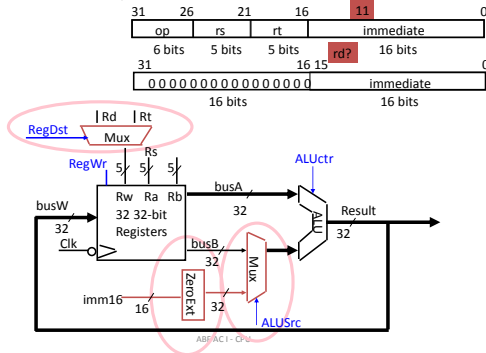
2.2. Execute Type I: a. Operações com Immediate

- $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ op ZeroExt}[imm16]$



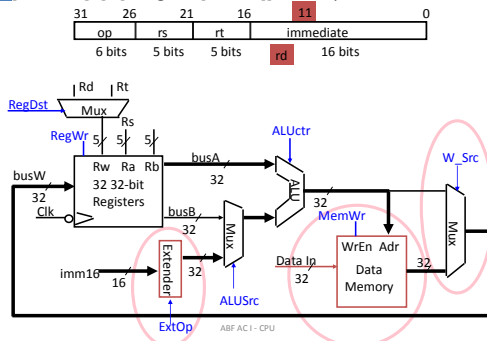
2.2. Execute Type I: b. Load Operations

- $R[rt] \leftarrow \text{Mem}[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]]$ Exemplo: lw rt, rs, imm16




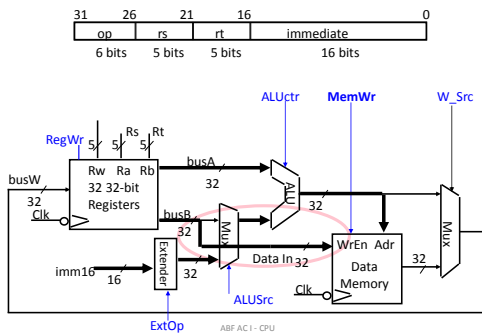2.2. Execute Type I: c. Store Operations

- $\text{Mem}[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]] \leftarrow R[rt]$ Exemplo: sw rt, rs, imm16



2.2. Execute Type I: d. Branch

 

• beq rs, rt, imm16

Mem[PC] # Fetch da instrução

Equal <- R[rs] == R[rt] # Calcular a condição de branch

if (COND eq 0) # Calcular endereço da instrução seguinte


PC <- PC + 4 + (SignExt(imm16) x 4)

else PC <- PC + 4

ABF AC1 - CPU

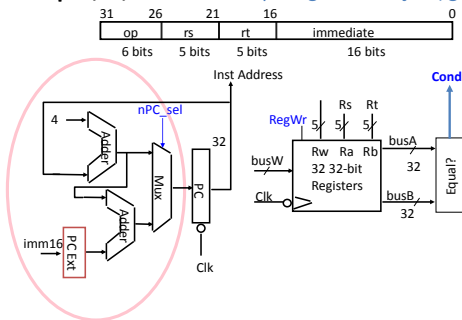
2.2. Execute Type I: d. Branch - Datapath

beq rs, rt, imm16 Datapath gera condição (igual)



ABF AC1 - CPU

Single Cycle Datapath Completo

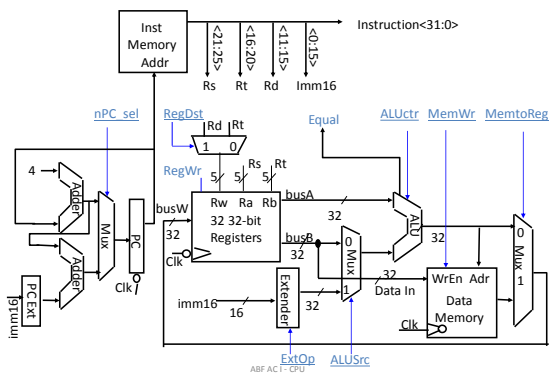

ABF AC1 - CPU

- Register file e memória:
 - CLK input é um fator SÓ durante Memory Write
 - Durante Read, a memória comporta-se como lógica combinatória:
 - Address valid => Output valid after “access time.”



Critical Path (Load Operation) =
PC's Clk-to-Q +
Instruction Memory's Access Time +
Register File's Access Time +
ALU to Perform a 32-bit Add +
Data Memory Access Time +
Setup Time for Register File Write +
Clock Skew